

Les fonctions standards combinatoires



Qu'appelle-t-on fonctions standards

- Modules logiques renfermant une fonctionnalité simple
- Ces fonctionnalités correspondent à des éléments logiques fréquemment utilisés
- Ces modules se retrouvent fréquemment sous une forme simple ou combinée dans les systèmes logiques

- Décodage X/Y
- Multiplexage
- Comparaison
- *Encodage de priorité*
- Opérations arithmétiques
 - Addition/ soustraction
- Méthodologie de conception et décomposition des systèmes combinatoires


Polycopié : Electronique numérique

- Fonctions standards combinatoires
chapitre 5-7 et suivants, pages 65 à 86
 - Décodeur chapitre 5-8, pages 66 à 70
 - Multiplexeur chapitre 5-9, pages 70 à 78
 - Comparateur chapitre 5-10, pages 79 à 81
 - Addition binaire chapitre 5-11, pages 82 à 85
+ Arithmétique et nombres signés :
 chapitre 3-1 à 3-5, pages 21 à 31

Décodeur X/Y

- But : activer la sortie dont on donne le numéro sous forme binaire (entier non signé)
 - => décode la valeur binaire d'entrée de **n** bits
 - => génère tous les mintermes de l'entrée **n** bits
- Une **seule** sortie active simultanément (minterme)
- Comporte souvent une entrée d'activation (*Enable*) . Cette entrée est indispensable pour étendre le décodage.


Décodeur 2 à 4, symbole

 

Symbole IEEE/CEI **RECOMMANDÉ**


Décodeur 2 à 4

- Fonctionnement de principe

 

Décodeur 2 à 4 avec EN

- Fonctionnement de principe

 


Décodeur 2 à 4 (TDV, équations, schéma)

- Génère tous les mintermes de Sel1 et Sel0

| Table de vérité | | | | | |
|-----------------|------|-----|-----|-----|-----|
| Sel1 | Sel0 | Y3 | Y2 | Y1 | Y0 |
| '0' | '0' | '0' | '0' | '0' | '1' |
| '0' | '1' | '0' | '0' | '1' | '0' |
| '1' | '0' | '0' | '1' | '0' | '0' |
| '1' | '1' | '1' | '0' | '0' | '0' |
 
$$\begin{aligned} Y0 &= (\overline{\text{Sel1}} \cdot \overline{\text{Sel0}}) & Y1 &= (\overline{\text{Sel1}} \cdot \text{Sel0}) \\ Y2 &= (\text{Sel1} \cdot \overline{\text{Sel0}}) & Y3 &= (\text{Sel1} \cdot \text{Sel0}) \end{aligned}$$




Décodeur 2 à 4 avec EN (TDV, équ., schéma)

- Génère tous les mintermes de Sel1 et Sel0


| En | Sel1 | Sel0 | Y3 | Y2 | Y1 | Y0 |
|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|
| '0' | x | x | '0' | '0' | '0' | '0' |
| '1' | '0' | '0' | '0' | '0' | '0' | '1' |
| '1' | '0' | '1' | '0' | '0' | '1' | '0' |
| '1' | '1' | '0' | '0' | '1' | '0' | '0' |
| '1' | '1' | '1' | '1' | '0' | '0' | '0' |

$$Y0 = En \cdot (\overline{Sel1} \cdot \overline{Sel0}) \quad Y1 = En \cdot (\overline{Sel1} \cdot Sel0)$$

 
$$Y2 = En \cdot (Sel1 \cdot \overline{Sel0}) \quad Y3 = En \cdot (Sel1 \cdot Sel0)$$



Décodeur 2 à 4 avec EN, symbole

 

Décodeur 3 à 8, symbole CEI

 


Symbole IEEE/CEI **RECOMMANDÉ**

Décodeur 3 à 8, table de vérité

| EN | Sel(2) | Sel(1) | Sel(0) | Y(7) | Y(6) | Y(5) | Y(4) | Y(3) | Y(2) | Y(1) | Y(0) |
|-----|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| '0' | x | x | x | '0' | '0' | '0' | '0' | '0' | '0' | '0' | '0' |
| '1' | '0' | '0' | '0' | '0' | '0' | '0' | '0' | '0' | '0' | '0' | '1' |
| '1' | '0' | '0' | '1' | '0' | '0' | '0' | '0' | '0' | '0' | '1' | '0' |
| '1' | '0' | '1' | '0' | '0' | '0' | '0' | '0' | '0' | '1' | '0' | '0' |
| '1' | '0' | '1' | '1' | '0' | '0' | '0' | '0' | '1' | '0' | '0' | '0' |
| '1' | '1' | '0' | '0' | '0' | '0' | '0' | '1' | '0' | '0' | '0' | '0' |
| '1' | '1' | '0' | '1' | '0' | '0' | '1' | '0' | '0' | '0' | '0' | '0' |
| '1' | '1' | '1' | '0' | '0' | '1' | '0' | '0' | '0' | '0' | '0' | '0' |
| '1' | '1' | '1' | '1' | '1' | '0' | '0' | '0' | '0' | '0' | '0' | '0' |


Décodeur 3 à 8, symbole US

 


Symbole US **ACCEPTÉ**

Décodeur X/Y (symbole)

- Symbole décodeur x à n, avec $n = 2^x$

 

Symbole IEEE/CEI **RECOMMANDÉ**

 


Symbole US **ACCEPTÉ**

utilisation de symbole explicite !

Décodeur, schéma de décomposition

 - Un décodeur n bits peut se réaliser au moyen de deux décodeurs n-1 bits



Décodage: génération de mintermes

- Chaque sortie d'un décodeur n'est active que pour une et une seule valeur du code binaire d'entrée, donc pour une et une seule combinaison des bits d'entrée
 - ⇒ chaque sortie correspond à un minterme
- Avec un décodeur à N entrées et une porte OU à 2^{N-1} entrées au maximum, on peut implémenter n'importe quelle fonction combinatoire à N entrées, sous la forme d'une somme de mintermes.

Décodeur en générateur de fonction ...

TDV da la fonction F :


| C | B | A | F |
|-----|-----|-----|-----|
| '0' | '0' | '0' | '0' |
| '0' | '0' | '1' | '1' |
| '0' | '1' | '0' | '0' |
| '0' | '1' | '1' | '0' |
| '1' | '0' | '0' | '1' |
| '1' | '0' | '1' | '0' |
| '1' | '1' | '0' | '1' |
| '1' | '1' | '1' | '0' |

Equation de F en somme de mintermes :


$$F(C, B, A) = \Sigma 1, 4, 6$$

HEIG^{VD} ... décodeur en générateur de fonction ...

Schéma $F(C, B, A) = \Sigma 1, 4, 6$

 

... décodeur en générateur de fonction

 Schéma $F(C, B, A) = \Sigma 1, 4, 6$ 

Exercices décodeurs

- Série " Fonctions standard combinatoires"
 - Exercices n° 40, 41, 42, 43
 - Exercice n° 50 points a) et b)
 - Exercice n° 52 point f)


Dia volontairement laisser vide

Multiplexeur

- But : Transmettre sur la sortie l'entrée sélectionnée par son numéro
- Une entrée supplémentaire « Enable » est souvent présente pour faciliter l'extension
- Les multiplexeurs sont utilisables à la place de portes logiques pour réaliser des fonctions combinatoires quelconques


Multiplexeur 4 à 1, symbole

- Symbole IEEE/CEI

 

 
Exemple fonctionnel du multiplexeur

- Un multiplexeur 4 à 1 est un sélecteur à:
 - 1 ligne d'autorisation Enable, activation du circuit
 - 2 lignes de sélection Sel(1..0), choix de l'entrée
 - 4 lignes d'entrées D(3 .. 0)




Fonctionnement multiplexeur 4 à 1 ...

- Signal *Enable* inactif :

 


... fonctionnement multiplexeur 4 à 1 ...

 - Signal *Enable* actif et $Sel(1..0) = "01"$:



... fonctionnement multiplexeur 4 à 1

 - Signal *Enable* actif, Sel(1..0) = "11" :




Multiplexeur 2 to 1 (schéma)

- Système combinatoire à 4 entrées (En, Sel, D1 et D0) et une sortie (Y)

Table de vérité


| En | Sel | D1 | D0 | Y |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| '0' | x | x | x | '0' |
| '1' | '0' | '0' | '0' | '0' |
| '1' | '0' | '0' | '1' | '1' |
| '1' | '0' | '1' | '0' | '0' |
| '1' | '0' | '1' | '1' | '1' |
| '1' | '1' | '0' | '0' | '0' |
| '1' | '1' | '0' | '1' | '0' |
| '1' | '1' | '1' | '0' | '1' |
| '1' | '1' | '1' | '1' | '1' |

| | | En Sel | | | |
|-------|----|--------|-----|-----|-----|
| | | 00 | 01 | 11 | 10 |
| D1 D0 | 00 | '0' | '0' | '0' | '0' |
| | 01 | '0' | '0' | '0' | '1' |
| | 11 | '0' | '0' | '1' | '1' |
| | 10 | '0' | '0' | '1' | '0' |

 
$$Y = EN \cdot (\overline{Sel} \cdot D0 + Sel \cdot D1)$$


Multiplexeur 4 à 1, symbole

- Symboles multiplexeur 4 à 1:

 

Symbole US **ACCEPTÉ**

 

Symbole IEEE/CEI **RECOMMANDÉ**


Multiplexeur 4 à 1, table de vérité

- Système combinatoire à 7 entrées
=> Table de vérité comprend 128 lignes !
- Table de vérité compactée :


| EN | Sel(1) | Sel(0) | Y |
|----|--------|--------|----|
| 0 | x | x | 0 |
| 1 | 0 | 0 | D0 |
| 1 | 0 | 1 | D1 |
| 1 | 1 | 0 | D2 |
| 1 | 1 | 1 | D3 |

Multiplexeur n à 1, symboles

 - Symbole multiplexeur n à 1 avec $n = 2^x$:



Symbole IEEE/CEI **RECOMMANDÉ**

 


Symbole US **ACCEPTÉ**

utilisation de symbole explicite !

Multiplexeur m to 1 (décomposition)

 - Un multiplexeur m to 1 peut toujours se réaliser au moyen de deux multiplexeurs m/2 to 1 et des portes




Exercice

- Réaliser un multiplexeur m to 1 avec deux multiplexeurs m/2 to 1 et un mux 2a1

Avec :

$$m = 2^X$$

$$n = X-1$$

 

Le MUX en générateur de fonction ...

Equation logique :


$Y = EN \text{ and}$

$(\text{not Sel}(1) \text{ and not Sel}(0) \text{ and D}(0)$

$\text{or not Sel}(1) \text{ and Sel}(0) \text{ and D}(1)$

$\text{or Sel}(1) \text{ and not Sel}(0) \text{ and D}(2)$

 $\text{or Sel}(1) \text{ and Sel}(0) \text{ and D}(3))$



... MUX en générateur de fonction ...


- Table de vérité Mux 4à1 compacte

$F(B,A) = \Sigma 0,2,3$

| '1' EN | B Sel(1) | A Sel(0) | F Y | |
|------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| 0 | X | X | 0 | pas utilisé |
| 1 | 0 | 0 | D(0) | '1' |
| 1 | 0 | 1 | D(1) | '0' |
| 1 | 1 | 0 | D(2) | '1' |
| 1 | 1 | 1 | D(3) | '1' |

... MUX en générateur de fonction ...

Voici le schéma logique :

 

... MUX en générateur de fonction

- On peut donc décomposer le MUX en
 - Un décodeur
 - Un aiguillage
- On peut donc générer n'importe quelle fonction de 2 variables (Sel(1), Sel(0)) en plaçant sur les entrées D(3)..D(0) les valeurs logiques souhaitées
- Cette technique est utilisée dans certains circuits programmables FPGA (exemple : FPGA de Xilinx)

Exe: multiplexeur en générateur de fonction ...

| C Sel(2) | B Sel(1) | A Sel(0) | P Y |
|-------------|-------------|-------------|--------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |


Exercice :

$$P(C,B,A) = \Sigma 1, 2, 4, 7$$

Donner le schéma logique de la fonction P en utilisant un multiplexeur 8 à 1?

HEIG^{VD} ... exe: multiplexeur en générateur de fonction

 - Exercice $P(C,B,A) = \Sigma 1, 2, 4, 7$




... exe: multiplexeur en générateur de fonction

- Exercice $P(C,B,A) = \Sigma 1, 2, 4, 7$
 - Chercher une solution en utilisant un mux 4 à 1

| C | B | A | P |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

A
B
C

 

- Série "Fonctions standard combinatoires"
 - Exercices n° 44, 45, 46, 47, 48
 - Exercice n° 50 points c) et d)
 - Exercice n° 52 point e)


- Exercices Mux et Dec :
 - Exercices n° 49, 50, 51, 52, 53

Décodeur - Démultiplexeur

- Un décodeur peut aussi être utilisé comme **démultiplexeur**
- Dans le mode démultiplexeur
 - L'entrée « Enable » joue le rôle d'entrée de données
 - L'entrée de sélection indique la sortie sur laquelle l'entrée de données (EN) est aiguillée


Démultiplexeur (schéma bloc)

 - La sortie $Y(i)$ copie l'entrée EN
- Les autres sorties sont inactives ('0')




Multiplexeur et décodeur

 - Le multiplexeur peut être construit sur la base d'un décodeur



Multiplexeur et décodeur


 
- Le multiplexeur peut être construit sur la base d'un décodeur



Comparateur

- But : indiquer si deux nombres binaires sont égaux
- Les sorties '<' ou '>' sont souvent ajoutées pour les applications numériques
- Modulaire si dispose d'entrées '<', '=' et '>'

Compateur (symbole CEI)

  

Recommandé :
version compacte avec des bus

Symbole IEEE/CEI **OBLIGATOIRE**

Décomposition comparateur

- Tout comparateur à n bits peut se décomposer en n comparateurs 1 bit
- La décomposition peut être de type cascade ou parallèle
 - cascade : moins de matériel, plus lent
=> moins coûteux
 - parallèle : plus de matériel, plus rapide
=> plus performant


Comparateur 1 bit (schéma)

- Un comparateur 1 bit se réalise au moyen d'un ou-exclusif inversé (xnor)


Table de vérité

| Eq | B | A | A=B |
|-----|-----|-----|-----|
| '0' | '1' | '1' | '0' |
| '1' | '0' | '0' | '1' |
| '1' | '0' | '1' | '0' |
| '1' | '1' | '0' | '0' |
| '1' | '1' | '1' | '1' |


| | | B A | | | |
|----|---|-----|-----|-----|-----|
| | | 00 | 01 | 11 | 10 |
| Eq | 0 | '0' | '0' | '0' | '0' |
| | 1 | '1' | '0' | '1' | '0' |
 
$$A=B = (\bar{A} \cdot \bar{B} + A \cdot B) \cdot Eq$$
$$= \overline{(A \oplus B)} \cdot Eq$$


Décomposition en cascade

 

Décomposition en parallèle

 

Exercices I


- Soit un comparateur fournissant l'égalité entre deux nombres de n bits.
 1. Donner l'équation logique de la sortie égalité (a_eq_b) pour des nombres de 5 bits.
Indiquer le nombre total de termes de cette équation.
 2. Indiquer le nombre total de termes de l'équation si les nombres ont 10 bits.
 3. Quelle remarque pouvez-vous faire ?

Encodeur de priorité


- But : déterminer le numéro de l'entrée active ayant le degrés de priorité le plus élevé
- Ce module comporte souvent en plus une entrée d'autorisation
- Ce module comporte une sortie indiquant qu'une des entrées au moins est active (Nécessaire pour identifier une action sur l'entrée 0)

Encodeur (Schéma bloc)

- Exemple avec un encodeur à 4 entrées

 

Symbole non explicite **INTERDIT**

 

Symbole IEEE/CEI **OBLIGATOIRE**

Encodeur sans chaînage

Table de vérité (TDV) :

| In3 | In2 | In1 | In0 | Detect | Num1 | Num0 |
|-----|-----|-----|-----|--------|------|------|
| '0' | '0' | '0' | '0' | '0' | '1' | '1' |
| '0' | '0' | '0' | '1' | '1' | '0' | '0' |
| '0' | '0' | '1' | x | '1' | '0' | '1' |
| '0' | '1' | x | x | '1' | '1' | '0' |
| '1' | x | x | x | '1' | '1' | '1' |

Equations logiques :

$$\text{Detect} = \text{In3} + \text{In2} + \text{In1} + \text{In0}$$

$$\text{Num1} = \text{In3} + \text{In2}$$

$$\text{Num0} = \text{In3} + \overline{\text{In2}} \cdot \text{In1}$$

Additionneur

- But : réaliser l'addition de deux nombres binaires
- Ce type de module se réalise fréquemment par une structure en chaîne; de ce fait, il comporte, en plus de l'entrée des deux nombres, une entrée et une sortie pour les retenues

Addition...

- Pour effectuer une addition en binaire, on peut procéder comme en décimal : chiffre après chiffre
- Ainsi, l'addition de 2 nombres de n bits est une opération décomposable en n additions de 3 nombres de 1 bit
- Pourquoi 3 ?
- Commençons par le bit de poids faible (2^0)

...addition...

- L'addition chiffre à chiffre est plus simple en binaire qu'en décimal, il y a trois résultats possible :
 - $0+0 = 0$
 - $0+1 = 1+0 = 1$
 - $1+1 = 1\ 0$
 - bit de même rang du résultat
 - report sur le rang suivant
- Pour le bit de rang 1 et suivant: **3 bits d'entrée!**
 - deux entrées pour les bits des nombres à additionner et un report en provenance du rang précédent

...addition : cas général ...

- Table de vérité additionneur 1 bit avec report:

| C(i) | B(i) | A(i) | C(i+1) | S(i) |
|------|------|------|--------|------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Simplification:

Tables de Karnaugh => équations logiques

$$C(i+1) = C(i) \cdot B(i) + C(i) \cdot A(i) + B(i) \cdot A(i)$$


ou

$$C(i+1) = C(i) \cdot (B(i) \oplus A(i)) + B(i) \cdot A(i)$$

$$S(i) = C(i) \oplus B(i) \oplus A(i)$$


... additionneur 1 bit

 - Schéma d'un additionneur complet 1 bit (Full-Adder) et du demi-additionneur (Half-Adder)



Additionneur 4 bits ...

 
- Schéma additionneur 4 bits avec 4 Full-Adder :



Référence: Présentation additionneur de Yann Thoma

... additionneur 4 bits

- Chemin critique additionneur 4 bits

 


Référence: Présentation additionneur de Yann Thoma

Exercices II

 1. Vous disposez de modules d'addition de deux nombres de 4 bits

Donnez le schéma pour additionner deux nombres de 8 bits non signés



2. Proposez un schéma pour réaliser l'addition et la soustraction de deux nombres signés de 4 bits, en complément à 2, avec **un seul** additionneur 4 bits et de la logique.

2bis. Idem exe 2 pour deux nombres non signés de 4 bits

Exercices II

3. Déterminer l'équation du dépassement de capacité (nommé Overflow) pour les nombres signés en notation complément à 2
4. Proposer un schéma pour déterminer le bit supplémentaire pour tenir compte d'un dépassement lors d'une addition
 - a. cas de nombres non-signés
 - b. cas de nombres signés

Opérations et dépassement

Rappel représentation des nombres

Détection des cas de dépassement:

- Représentation des nombres non signés:
 - Addition => dépassement indiqué par "Carry"
 - Soustraction => dépassement indiqué par "Borrow"
Borrow = Emprunt = not Carry
- Représentation des nombres signés en C2:
 - Addition => dépassement indiqué par "Overflow"
 - Soustraction => dépassement indiqué par "Overflow"
Overflow = $C_n \text{ xor } C_{n-1}$

Dépassement de capacité: résumé

- Carry
 - dépassement de capacité pour les additions de **nombres non signés**
 - généralement abrégé: C
- Borrow
 - dépassement de capacité pour les soustractions de **nombres non signés**
 - Borrow = not Carry
- Overflow
 - Dépassement de capacité pour les additions et soustractions de **nombres signés** en notation C2
 - généralement abrégé: V

http://en.wikipedia.org/wiki/Carry_flag


http://en.wikipedia.org/wiki/Overflow_flag

Multiplication en binaire ...

- Multiplication binaire :
 - $MulAB = BitA \times BitB$ correspond à la fonction logique ET!

| BitA | BitB | MulAB |
|------|------|-------|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

 Il s'agit de la table de vérité de la porte ET



... multiplication en binaire ...

- Multiplication par une puissance de 2 :
 - il s'agit d'un simple décalage du nombre
- Multiplication par une constante
décomposer la multiplication en addition de puissance de 2
 - $\text{NbrA} \times 10 = \text{NbrA} * "1010"$
 - $\text{NbrA} \times 10 = \text{NbrA} * "1000" + \text{NbrA} * "10"$

Exercices III

1. Réaliser un circuit qui réalise la multiplication par 6 d'un nombre de 4 bits.
2. Réaliser un circuit qui réalise la conversion d'un nombre BCD de deux chiffres en binaire.
3. Réaliser un multiplicateur de deux nombres de 3 bits basé sur des additionneurs
4. Réaliser un circuit qui réalise le calcul suivant: $r = 5 * na + 7$, nbr signé en C2
 - na nombre signé de 4 bits
 - déterminer le nombre de bits du résultat r

Méthodologie de conception des systèmes combinatoires

- Analyse du système
 - Identification des entrées & sorties (symbole, noms signaux)
- Décomposition en sous-systèmes
 - Schéma bloc, table de fonctionnement (optimisation), variantes
- Spécification claire de chaque bloc
 - symbole CEI, TDV, description VHDL, texte, ...
- Simplification des équations (Karnaugh)
- Description du comportement (schéma, VHDL)
- Simulation du comportement
- Intégration
- Montage et test final

Décomposition en sous-systèmes

- Maîtrise de la complexité
- Simplifie la conception
 - spécification du fonctionnement d'un bloc
 - optimisation par bloc
 - identification fonctions communes
 - ...
- Répartition du travail possible
- Test plus simple :
 - plus approfondi
 - meilleure fiabilité des sous-blocs

Exemple de décomposition

- Réaliser le système suivant :
 - Entrées : N_a , N_b nombres non-signés de 8 bits
 - Sorties : $N_a_PP_N_b$ active si $N_a < N_b$
 $N_a_PG_N_b$ active si $N_a > N_b$
Result nombre non-signé de 8 bits
 - Description du fonctionnement
 - Si $N_a > N_b$ alors
Result = $N_a - N_b$
sinon si $N_a < N_b$ alors
Result = $N_b - N_a$
sinon
Result = 0

Exercices

- Série " Fonctions standard combinatoires"
 - Exercice n° 54, 55

Fin de la présentation

