

Systemes séquentiels

Partie 2

Profs. Peña & Perez-Urbe & Mosqueron

Basé sur le cours du Prof. E. Sanchez

Qu'appelle-t-on fonctions standards

- Modules logiques renfermant une fonctionnalité simple
- Ces fonctionnalités correspondent à des éléments logiques fréquemment utilisés
- Ces modules se retrouvent fréquemment sous une forme simple ou combinée dans les circuits


Fonctions standards séquentielles

- Registres
 - parallèle - parallèle
 - série - parallèle
 - parallèle - série
 - mélange des fonctions série et parallèle
- Compteurs
 - Séquence : binaire, BCD, modulo N,
 - Mode : chargement parallèle, compte, décompte, ...

Système séquentiel: types d'entrées

- Un système séquentiel comprend **3 types** d'entrées :
 - Les entrées à **action synchrone** :
 - action réalisée au flanc d'horloge sur les sorties
 - ces signaux sont connectés sur le décodeur d'actions futurs
 - Les entrées à action **asynchrone** :
 - action immédiate sur le registre (reset, set)
⇒ action immédiate sur les sorties
 - signaux **directement** connectés sur le registre
 - Une entrée à action **dynamique** :
 - entrée nommée clock (horloge)
 - définit l'instant où l'état interne change ⇒ **actions synchrones**
 - entrée connectée sur l'entrée d'horloge (sensible au flanc) du registre

Système séquentiel: schéma bloc

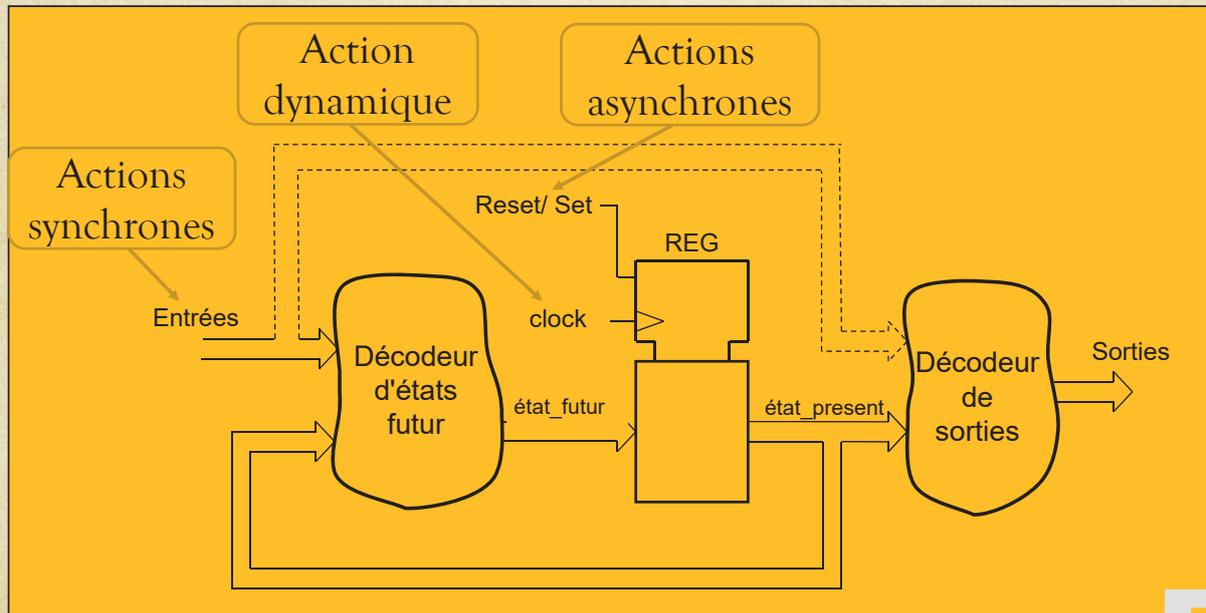

ARO1 - APE & CPN & RMQ

5

Registres synchrones

- Fonctions :
 - Mémorisation d'une information
 - Décalage d'un flip-flop à l'autre
- Utilisé comme :
 - Mémorisation
 - Conversion série-parallèle
 - Générateur de séquence
 - Diviseur de fréquence
 - Compteur
 -

ARO1 - APE & CPN & RMQ

6

Le registre

- Un registre est un ensemble de bascules qui partagent le même signal d'horloge, ce qui permet le stockage simultané de plusieurs bits d'information
- L'existence d'un signal de contrôle **LOAD** (L) permet d'inhiber ou pas le chargement de l'information: à la montée du signal d'horloge, si $L=1$, les signaux d'entrée sont stockés dans le registre
- Sa table d'opérations est:

Opération	description	L
HOLD	$Q \leftarrow Q$	0
LOAD	$Q \leftarrow D$	1


ARO1 - APE & CPN & RMQ

7

Registre simple

- Le registre simple est un ensemble de bascules en parallèle

Voici le symbole CEI:

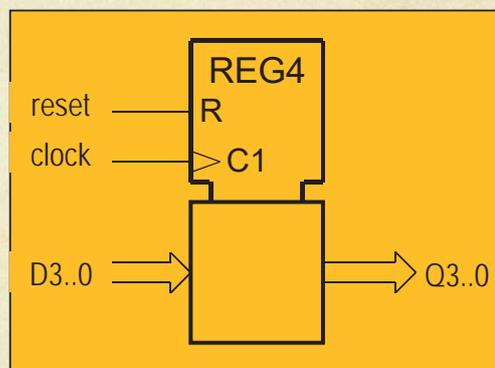


- Il est à la base des systèmes séquentiels
- La conception des systèmes consistera principalement à établir quelle information doit être fournie sur l'entrée D de l'élément mémoire

ARO1 - APE & CPN & RMQ

8


Registre simple: chronogramme

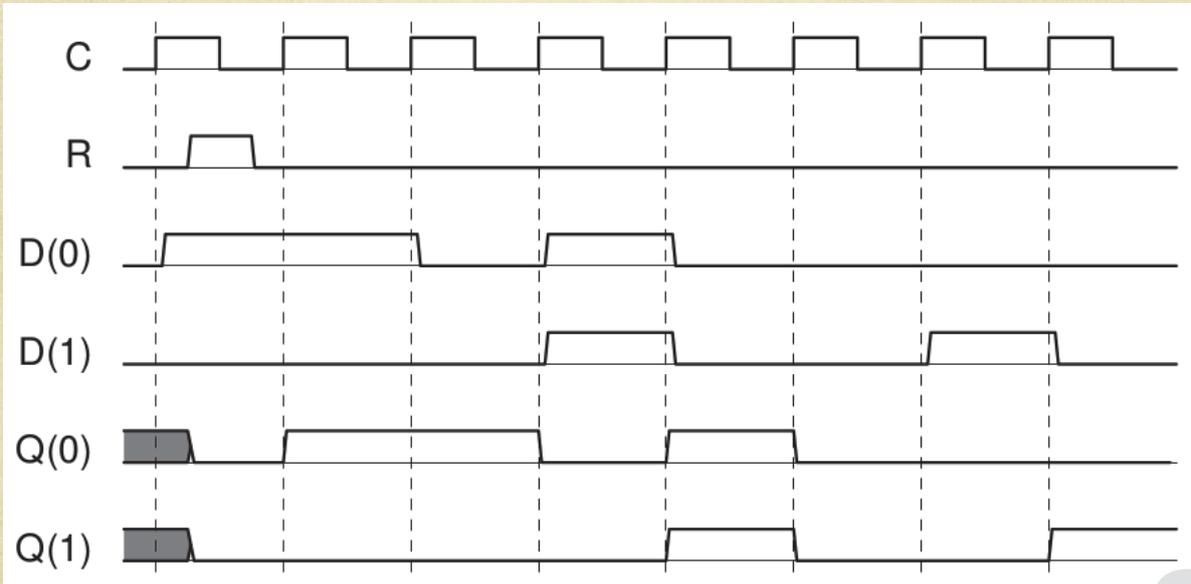


source: présentation reg/cpt Yann Thor

Le registre

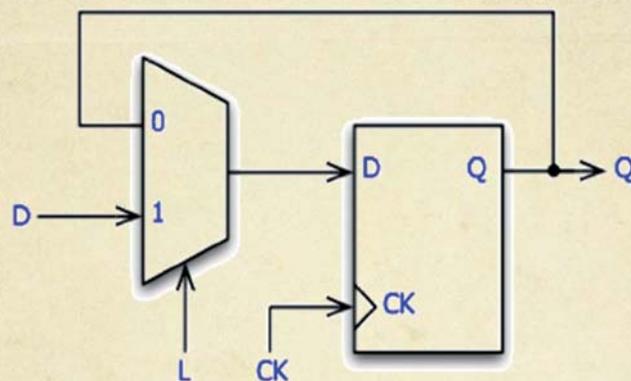- Chaque bit d'un registre possède la structure suivante:



- Exemple: registre à 4 bits

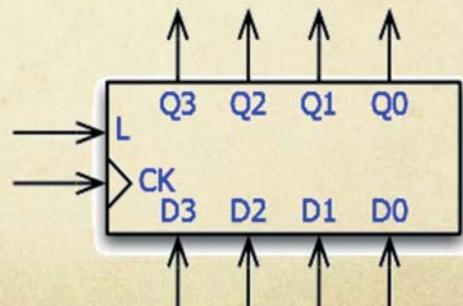


Le registre à décalage (*shift register*)

- Un registre à décalage est un registre de taille fixe dans lequel les bits sont décalés à chaque coup d'horloge.
- Un registre à décalage est constitué d'un chaînage de bascules synchronisées sur l'horloge, la sortie d'une bascule étant reliée à l'entrée de la suivante.
- Les registres à décalage sont utilisés dans les **liaisons série** ; ils forment la base des UART et des modems. Imaginons que l'on veuille transmettre une information entre deux ordinateurs distants de quelques mètres. Transmettre l'information sous forme "parallèle" nécessiterait au moins 9 fils (8 pour les 8 bits, un pour la masse). Il est plus simple d'employer un registre à décalage pour envoyer les bits constituant chaque octet que l'on désire transmettre en une suite de 8 bits apparaissant l'un après l'autre sur une seule ligne.

11

ARO1 - APE & CPN & RMQ

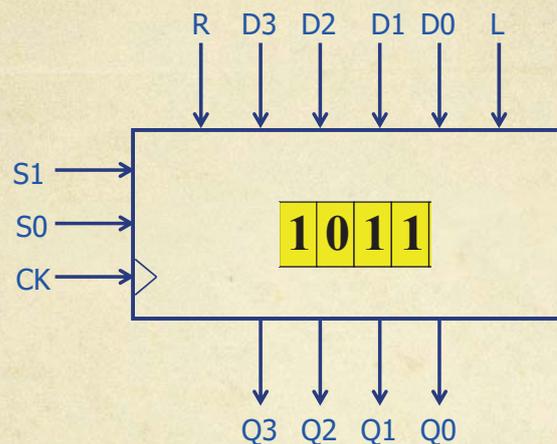Le registre à décalage (*shift register*)




S1	S0		
0	0	hold	$Q^+ = Q$
0	1	load	$Q^+ = D$
1	0	shift left	$Q^+ = \ll Q$
1	1	shift right	$Q^+ = \gg Q$

12

ARO1 - APE & CPN & RMQ

Le registre à décalage (shift register)

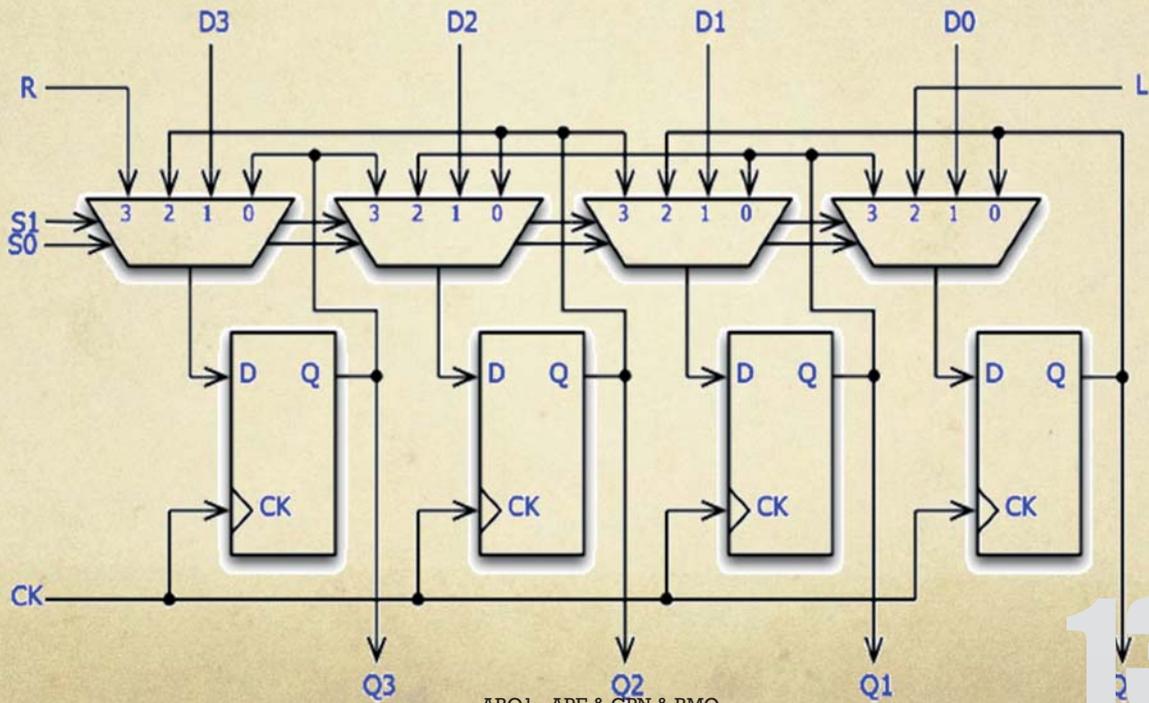
- Exemple d'un registre à décalage à 4 bits:



13


Registre à décalage : principe

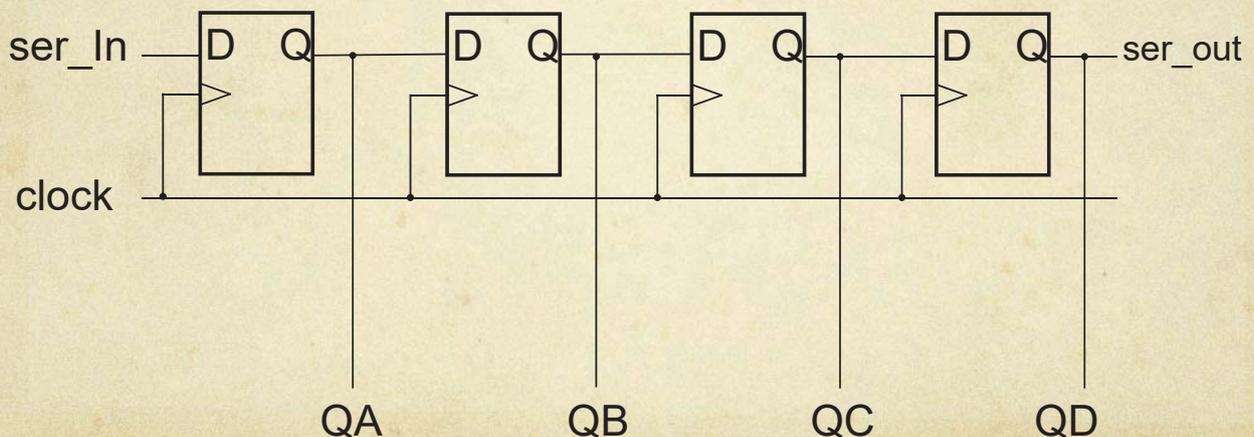- Le registre à décalage décale son contenu à chaque cycle d'horloge



14

Chronogramme registre à décalage

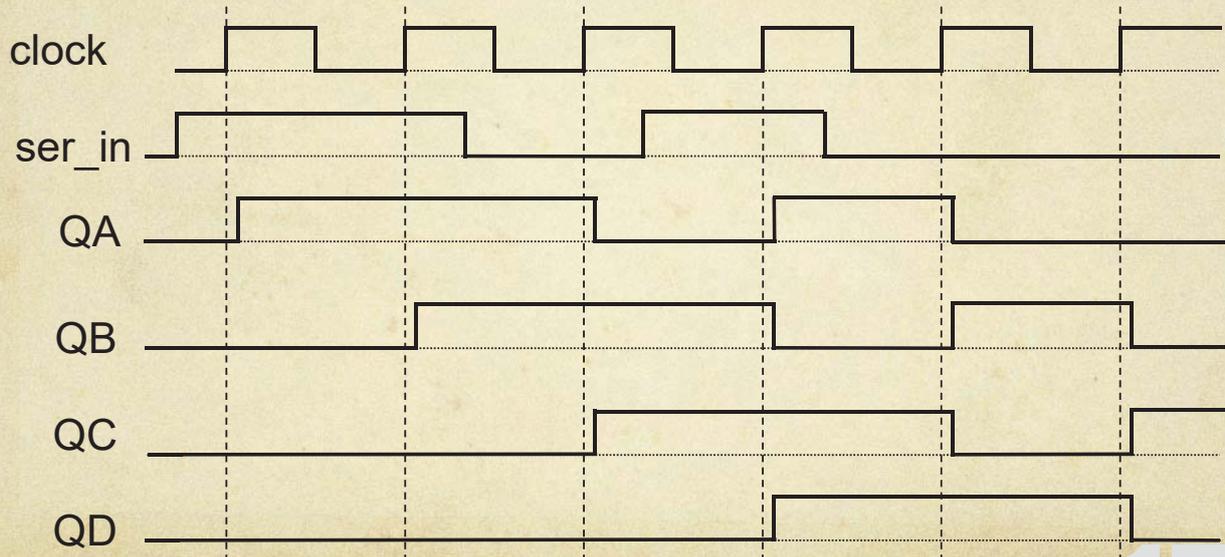

ARO1 - APE & CPN & RMQ

15

Exercices série I

1. Concevoir un registre à décalage de 4 bits ayant les fonctionnalités suivantes :
 - Si *en_shift* est actif : contenu du registre décalé à droite
 - Si *en_shift* est inactif : état du registre maintenu

Commencez par concevoir une cellule (1 bit),

Ensuite réaliserez un registre 4 bits en cascadant 4 cellules


Finalement réalisez celui-ci avec un registre //-/ de 4 bits et un bloc logique combinatoire (décodeur d'états futur)

ARO1 - APE & CPN & RMQ

16

Exercice I.1

- Donner le schéma d'une cellule, puis chainez 4 cellules

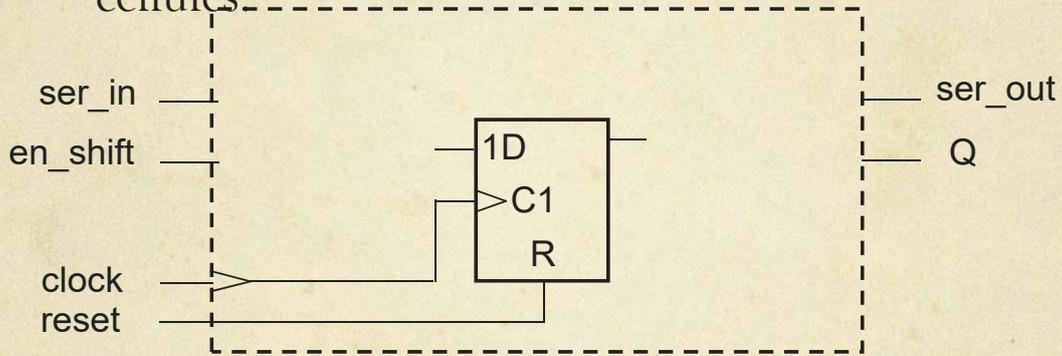


ARO1 - APE & CPN & RMQ

17

Exercices série I

2. Réaliser le registre à décalage de 4 bits selon la décomposition d'un décodeur d'état futur et d'un registre // de 4 bits

- Donner le schéma du décodeur d'état futur `srg4_spl.vhd`

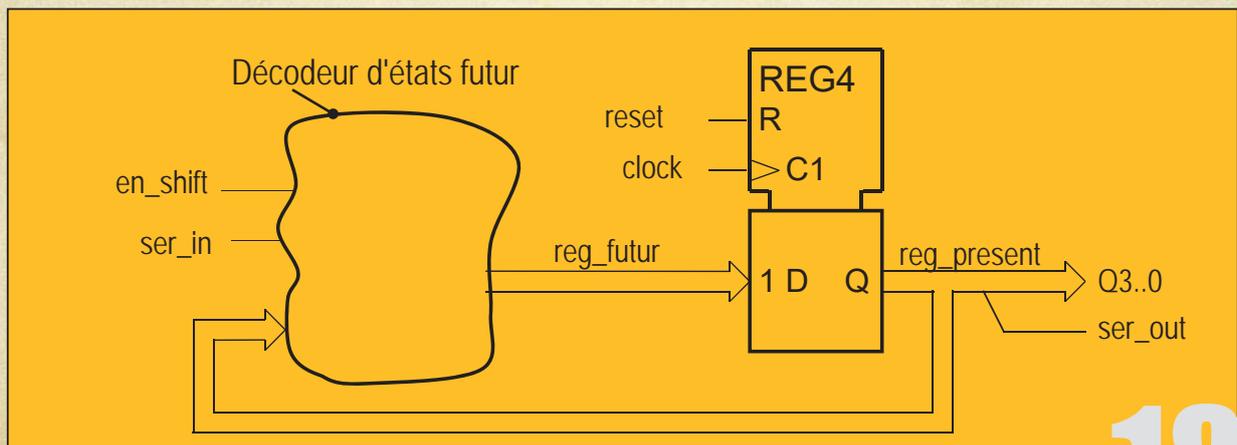

ARO1 - APE & CPN & RMQ

18

Registres synchrones : caractéristiques

- Nombre de bits
- Modes de fonctionnement


entrée	sortie	Fonctionnement
parallèle	parallèle	mémorisation
parallèle	série	convers. parallèle-
série	parallèle	convers. série-
série	série	peu d'utilité, sauf
FIFO		

+ modes de fonctionnement combinés

Registres synchrones : symboles

- SRGm registre à décalage m bits (shift register)
- entrées de mode de fonctionnement:
 - chargement parallèle **load**
 - décalage droite **→** poids fort vers poids faible
 - décalage gauche **←** poids faible vers poids fort
- entrée d'autorisation enable: **EN**
- entrée de remise à zéro asynchrone reset: **R**
- entrée d'horloge (action dynamique): 

Registre SRG4 : symboles

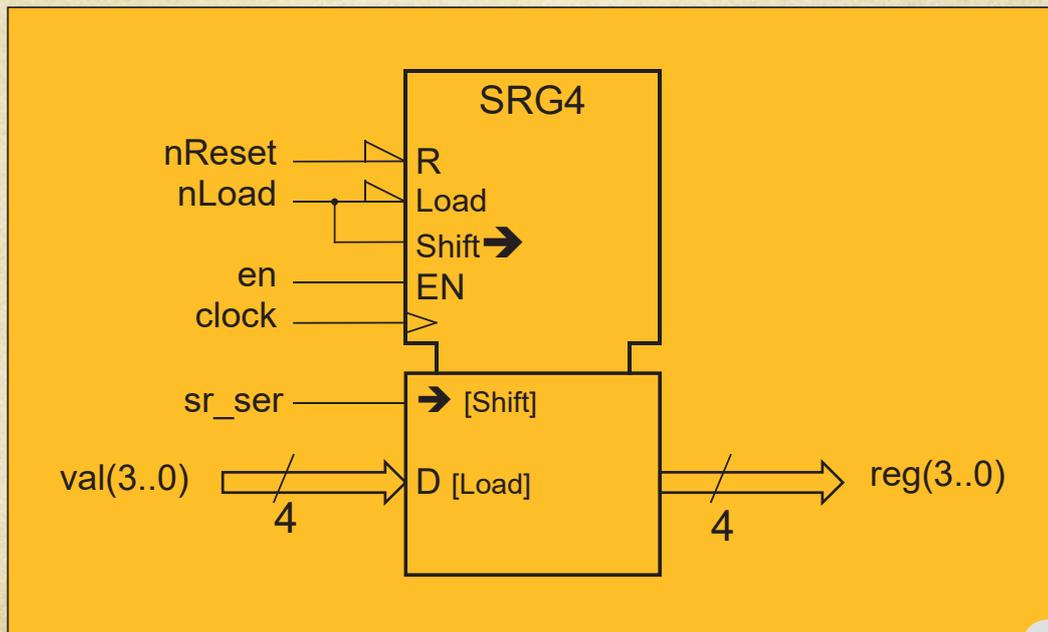

ARO1 - APE & CPN & RMQ

21

Registre SRG4 : symbole

- SRG4 ⇒ registre à décalage de 4 bits
- R ⇒ remise à 0 asynchrone,
- Load ⇒ chargement synchrone (indépendant enable)
- Shift ⇒ mode de décalage, mutuellement exclusif avec le chargement, actif seulement si enable
- EN ⇒ autorise la fonction décalage à droite
- →[Shift] ⇒ entrée série, valeur inséré dans MSB lors décalage
- D [Load] ⇒ entrée de chargement parallèle
- Clock ⇒ entrée d'horloge, action dynamique




ARO1 - APE & CPN & RMQ

22

Registre synchrone: schéma bloc :

- Schéma bloc selon la décomposition d'un système séquentiel

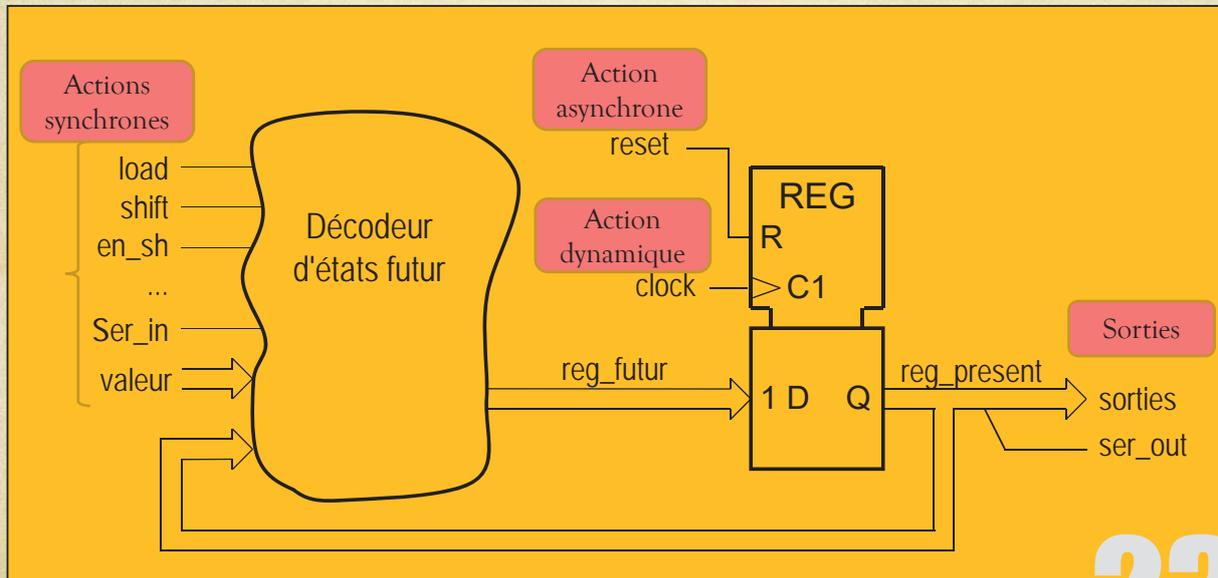

ARO1 - APE & CPN & RMQ

23

SRG4: analyse du fonctionnement

- Fonctions asynchrones:
 - nReset: remise à zéro asynchrone (R)
- Fonctions synchrones:
 - si load actif chargement // de val
 - sinon si en actif décalage à droite avec sr_ser
 - sinon maintien

ARO1 - APE & CPN & RMQ

24

SRG4: table des fonctions

○ Table de fonctions synchrones:


load	en	sr_ser	Fonction
1	-	-	reg = val; chargement
0	1	-	reg = sr_ser & reg(3..1) décalage à droite
0	0	-	reg = reg; maintien

nécessaire:

load	en	reg_fut	Fonction
1	-	= val	chargement
0	1	= sr_ser & reg_pres(3..1)	décalage à droite
0	0	= reg_pres	maintien

25

SRG4: schéma bloc de la décomposition

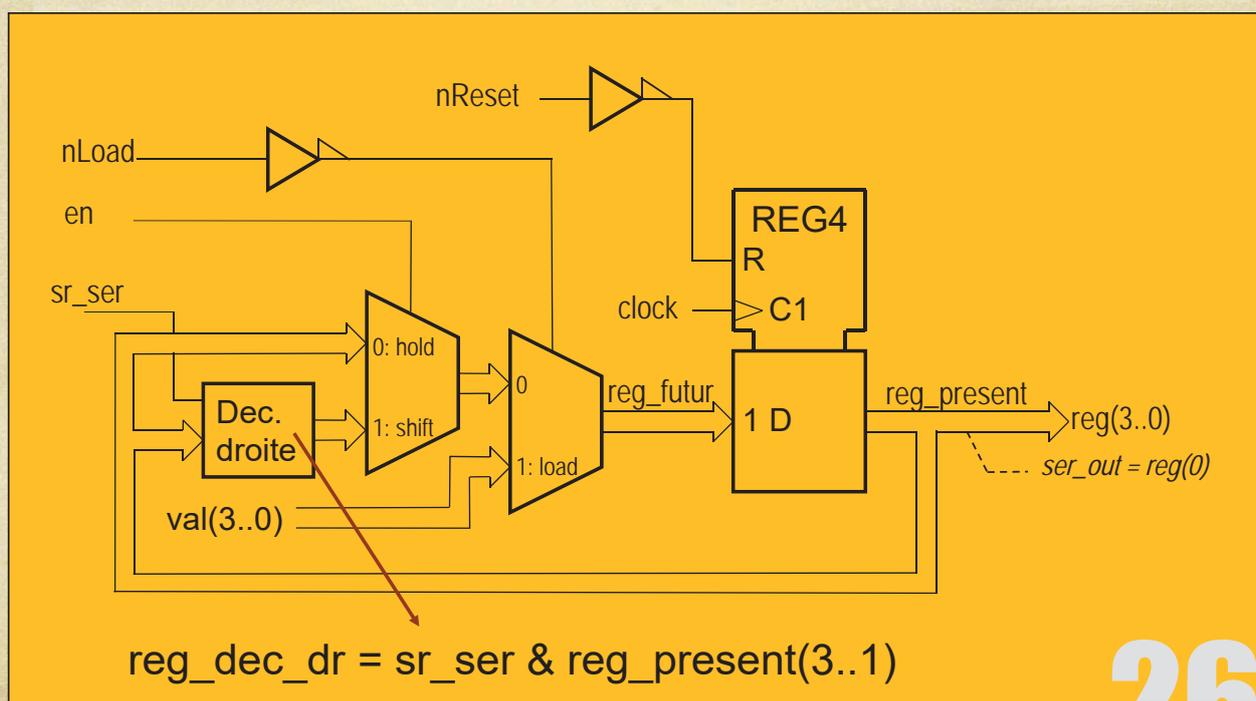

26

Conception de registres : Méthodologie

1. Identifier les fonctions du registre à décalage
2. Lister ces fonctions (classer synchrones et asynchrones)
3. Définir les fonctions asynchrones (prioritaires)
4. Fixer les priorités des fonctions synchrones
5. Etablir la table des fonctions synchrones


Exemple de table

Ctrl1	Ctrl2	...	reg_pres	Fonction (reg_fut)
1	-	...	-	Chargement
0	1	...	-	Une certaine fonction
0	1	...	= 10	Une autre fonction
...
autres cas				Maintien

6. Etablir le schéma du registre (penser aux Mux)
7. Réaliser la description VHDL du registre

Exercices série II

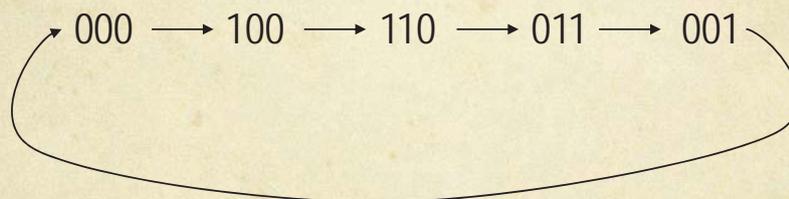
1. Concevoir un système séquentiel, en suivant la décom-position d'une machine séquentielle simple, afin de générer la séquence indiquée ci-dessous:



Exercices série II

2. Concevoir un système séquentiel, en suivant la décomposition d'une machine séquentielle simple, permettant de générer la séquence donnée ci-dessous:

Voici la séquence à réaliser :

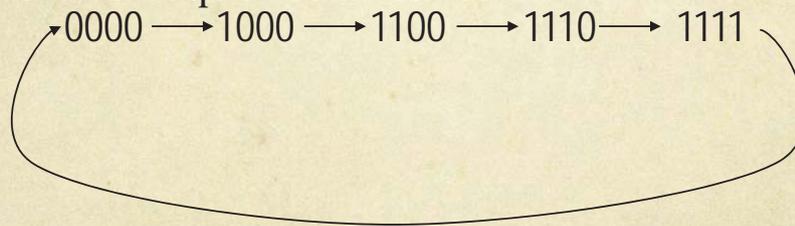

Exercices série II

3. Concevoir un système séquentiel qui suit la décomposition d'une machine séquentielle simple qui répond au cahier des charges suivants :

- Si *enable* est actif alors :

Si *seq_plus* est actif alors le système parcourt la séquence 1 suivante (plusieurs '1')

`srg_seq_en.vhd`




sinon le système parcourt la séquence 2 suivante (un seul '1')



sinon le système reste dans l'état actuel (maintien)


Registre à décalage avec rétroaction linéaire

- Il s'agit d'une variante avec une unité logique ou arithmétique (*Linear Feedback Shift Register* ou *LFSR* en anglais). Le ou les bit(s) en sortie du registre subissent une série d'opérations pour être réinsérés dans le registre, en générant ainsi une séquence *pseudo-aléatoire*.
- Ce type de registre est utilisé en *cryptographie* pour les implantations matérielles de certains algorithmes de chiffrement de flot.
- Ce type de circuit est aussi utilisé lors de la phase de test des circuits intégrés en permettant la génération automatique d'entrées (vecteurs de tests).

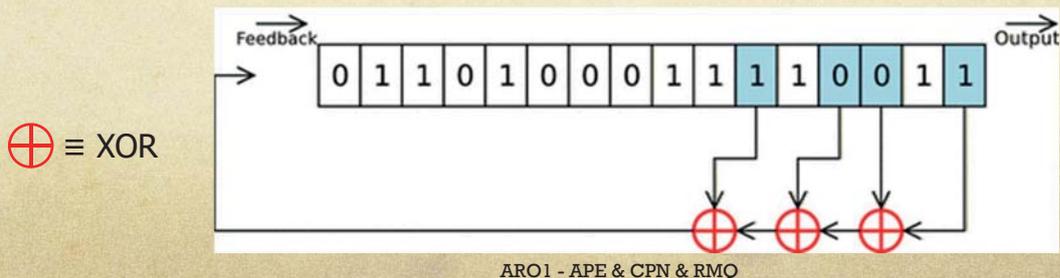

31

LFSR 4-bit

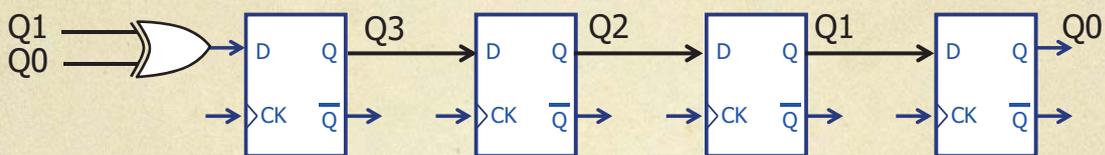

1111 -> 0111 -> 0011 -> 0001 -> 1000 -> 0100 -> 0010 ->

1001 -> 1100 -> 0110 -> 1011 -> 0101 -> 1010 -> 1101 ->

1110 ->

En décimal: 15, 7, 3, 1, 8, 4, 2, 9, 12, 6, 11, 5, 10, 13, 14, ...

32

Qu'appelle-t-on compteur


- On appelle compteur un module logique séquentiel capable de faire évoluer ses sorties en fonction des entrées et d'une séquence pré-définie.
- L'instant où a lieu le changement des sorties dépend d'une entrée appelée horloge (ou clock)

Structure de compteur

- Asynchrone (ou pseudo-synchrone)
 - Horloge d'un flip-flop dépend du ou des flip-flops précédents
- Full synchrone
 - Le même signal d'horloge est connecté sur tous les flip-flops => tous synchronisés avec même horloge : d'où le terme de système **full synchrone**

Compteur asynchrone (ripple counter)


- Compteur à structure asynchrone
- Nommé parfois "Compteur pseudo-synchrone"

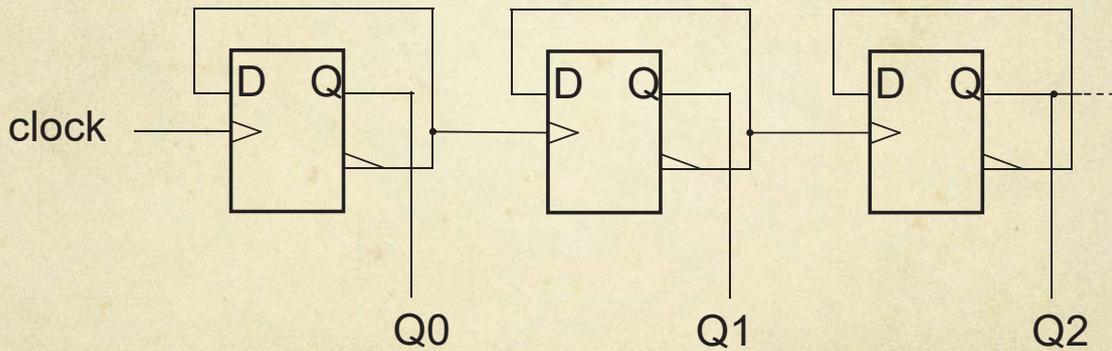

ARO1 - APE & CPN & RMQ

35

Chronogramme compteur asynchrone

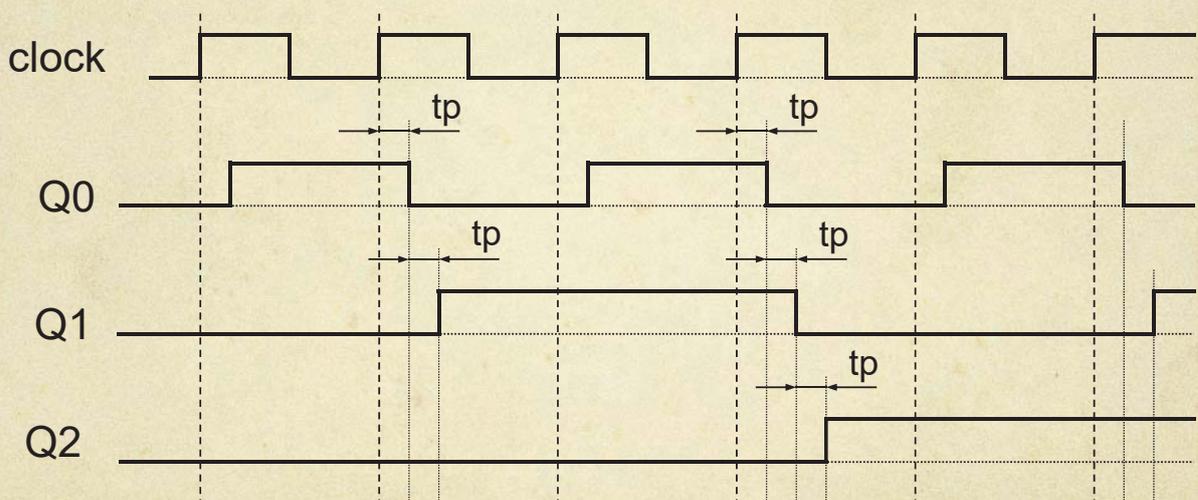

ARO1 - APE & CPN & RMQ

36

Analyse du compteur asynchrone


- Construction très simple
- Pas synchrone
 - Retard variable pour chaque sortie
 - Retard cellule N : $T_n = N \times t_p$
 - Très difficile à tester (vérification timing)
 - Possible sortie change après flanc suivant de l'horloge
- Très mauvaise intégration dans des PLDs
- Utilisation **NON RECOMMANDÉE** avec les circuits logiques programmables (CPLD et FPGA)

Système séquentiel: types d'entrées

Rappel

- Un système séquentiel comprend **3 types** d'entrées :
 - Les entrées à **action synchrone** :
 - action réalisée au flanc d'horloge sur les sorties
 - ces signaux sont connectés sur le décodeur d'actions futurs
 - Les entrées à action **asynchrone** :
 - action immédiate sur le registre (reset, set)
⇒ action immédiate sur les sorties
 - signaux **directement** connectés sur le registre
 - Une entrée à action **dynamique** :
 - entrée nommée clock (horloge)
 - définit l'instant où l'état interne change ⇒ **actions synchrones**
 - entrée connectée sur l'entrée d'horloge (sensible au flanc) du registre

Schéma bloc : compteur synchrone

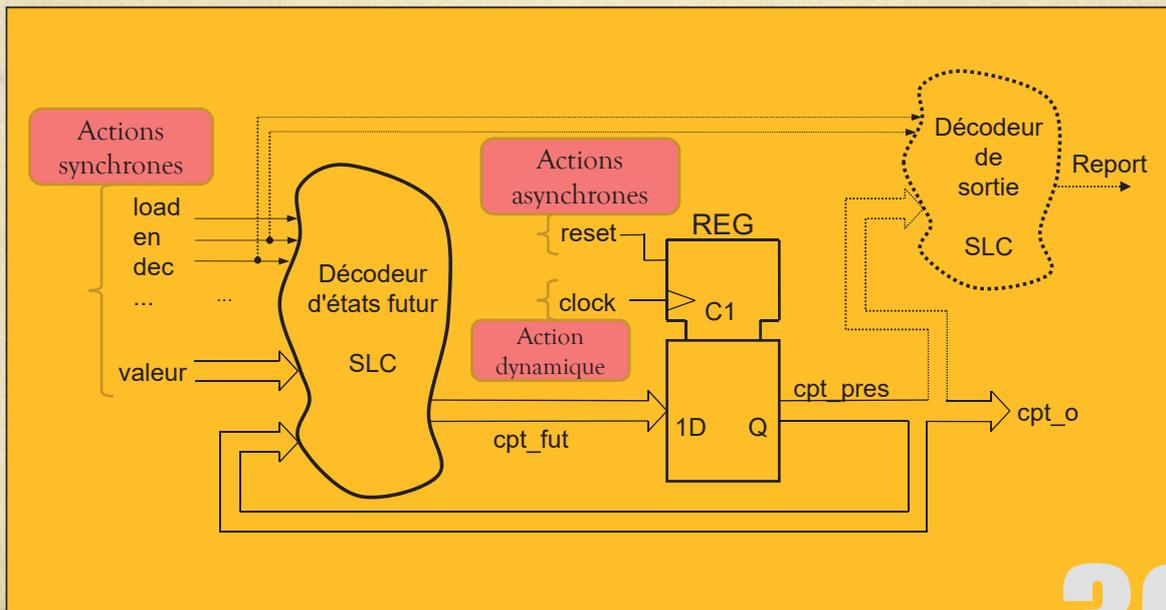

ARO1 - APE & CPN & RMQ

39


Compteurs synchrones : caractéristiques

- Nombre de bits
- Nombre d'états : "modulo"
- Séquence des codes
- Action asynchrone: reset (evtl set)
- Modes de fonctionnement synchrone
 - init à une valeur fixe (constante: 0, max, autres)
 - load (chargement //)
 - up, down avec pas de 1 ou autres (2, 3, ..)

ARO1 - APE & CPN & RMQ

40

Compteur 4 bits, symbole ^{1/4}

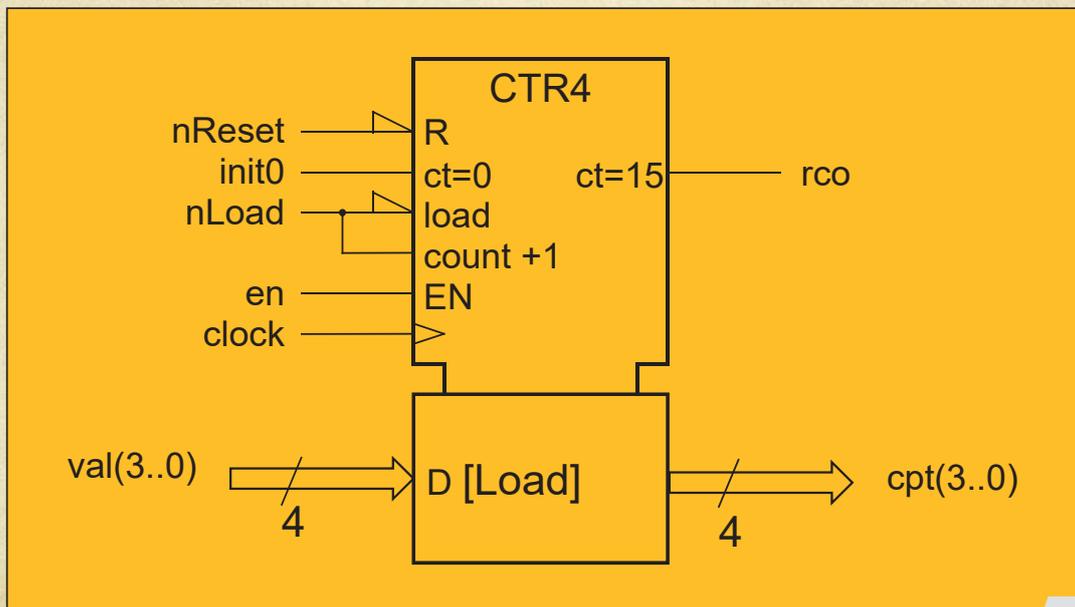

ARO1 - APE & CPN & RMQ

43

Compteur 4 bits, fonctionnement

^{2/4}

Analyse du fonctionnement:


- Action asynchrone:
 - Reset asynchrone (nReset)
- Actions synchrones
 - Initialisation à zéro indiqué par "ct=0" (init0)
 - Chargement parallèle (//) d'une valeur (nLoad)
 - Comptage par incrément de +1 (en avec nLoad inactif)
 - Maintien lorsqu'aucune commande active !
- important de définir l'ordre de priorité (pas visible sur symbole):
 - initialisation à zéro, chargement //, comptage, maintien

ARO1 - APE & CPN & RMQ

44

Compteur 4 bits, schéma 3/4

- Schéma bloc du compteur 4 bits:

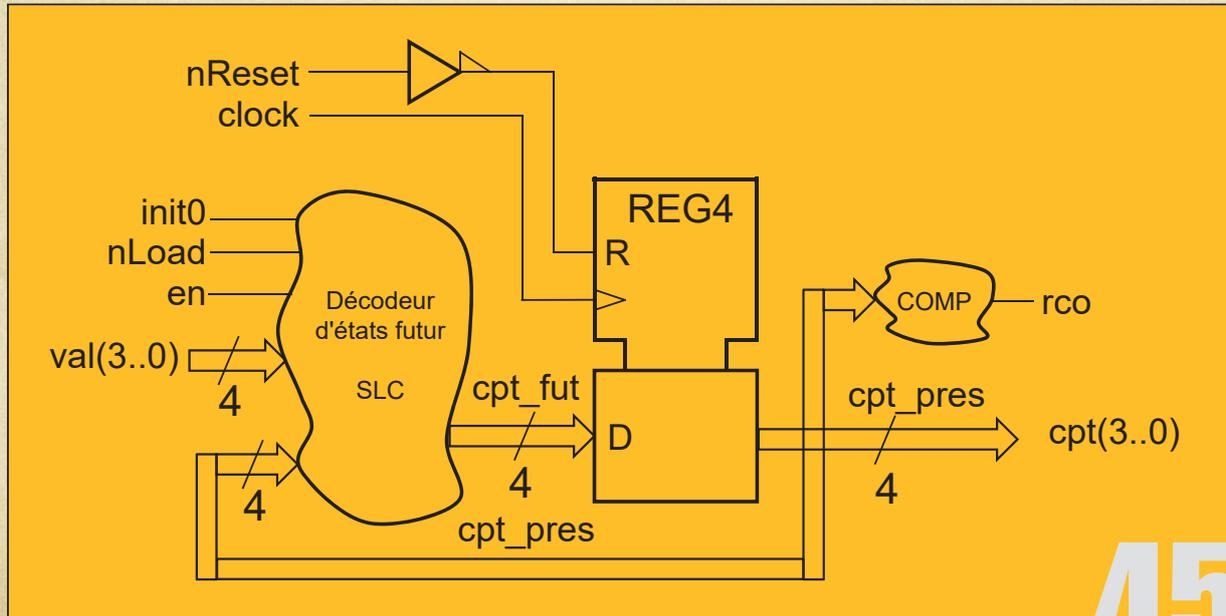

ARO1 - APE & CPN & RMQ

45

Compteur 4 bits: table des fonctions synchr.

- Table fonctions synchrones:
 - Ordre priorité:
 - initialisation à zéro, chargement //, comptage, maintien


init0	load	en	cpt_fut	Fonction
1	-	-	= 0	Initialisation à 0
0	1	-	= val	Chargement //
0	0	1	= cpt_pres + 1	Comptage
0	0	0	= cpt_pres	Maintien

ARO1 - APE & CPN & RMQ

46

Compteur 4 bits, schéma 4/4

- Compléter le schéma du compteur 4 bits:

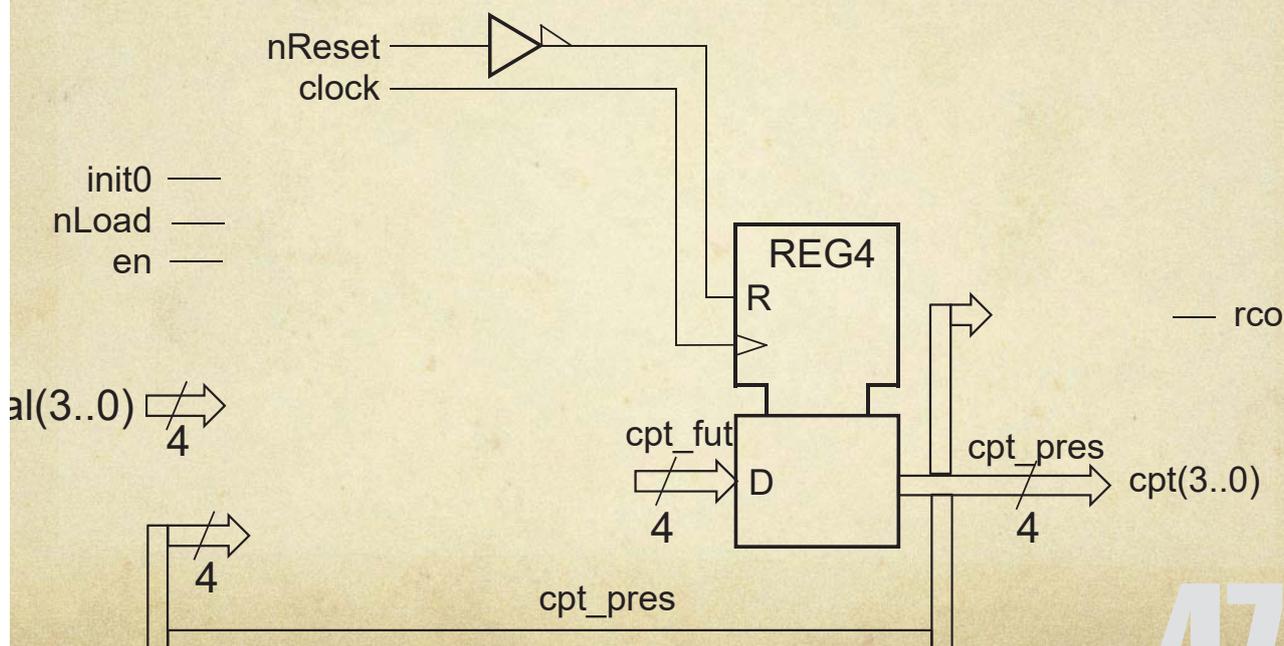

ARO1 - APE & CPN & RMQ

47

Conception de compteurs : Méthodologie

1. Identifier les fonctions du compteur
2. Lister ces fonctions (classer synchrones et asynchrones)
3. Définir les fonctions asynchrones (prioritaires)
4. Fixer les priorités des fonctions synchrones
5. Etablir la table des transitions synchrones

Exemple de table


Ctrl1	Ctrl2	...	Cpt_pres	Fonction
1	-	...	-	Chargement
0	1	...	-	Une certaine fonction
0	1	...	= 10	Une autre fonction
...
autres cas				Maintien

6. Etablir le schéma du compteur (penser aux Mux)
7. Réaliser la description VHDL du compteur

ARO1 - APE & CPN & RMQ

48


Compteur

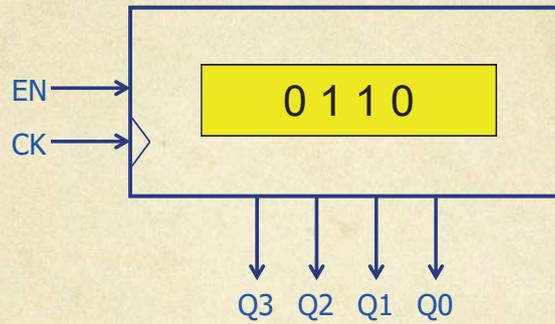

EN		
0	hold	$Q^+ = Q$
1	count	$Q^+ = Q + 1$


49

Compteur: structure

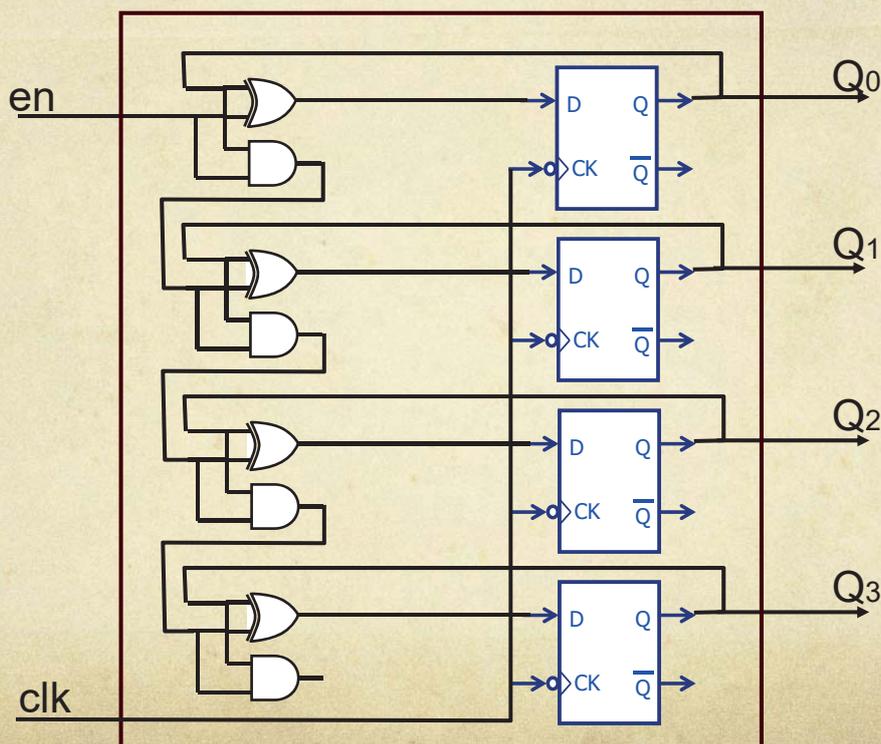

50

Compteur

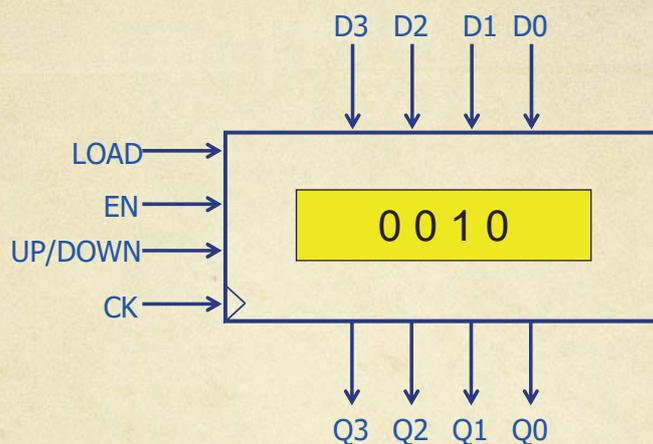

LOAD	EN	Up/Down		
0	0	-	hold	$Q^+ = Q$
0	1	0	increase	$Q^+ = Q + 1$
0	1	1	decrease	$Q^+ = Q - 1$
1	-	-	load	$Q^+ = D$

ARO1 - APE & CPN & RMQ

51

Applications des compteurs


- Dans un processeur, le **pointeur d'instruction** (ou *program counter* en anglais) est un compteur qui contient l'adresse mémoire de la prochaine instruction à exécuter. Une fois l'instruction chargée, il est automatiquement incrémenté pour pointer l'instruction suivante.
- Un **timer** est un périphérique matériel permettant de mesurer des durées (généralement inclus dans les microcontrôleurs). Son rôle est de permettre la synchronisation des opérations que le microcontrôleur est chargé d'effectuer.

ARO1 - APE & CPN & RMQ


52

Compteurs standard 1/4

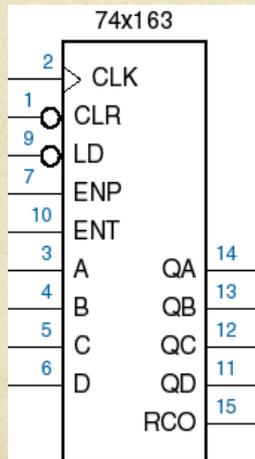- Exemple de compteur très populaire : 74x163



Symbole MIL (déconseillé)

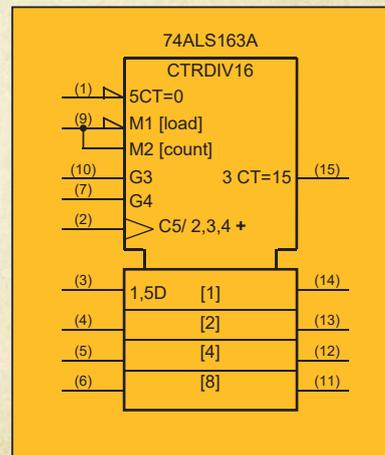

Symbole CEI (compréhensible!)

Compteurs standard 2/4

Lecture du symbole CEI

- CTRDIV16 \Rightarrow compteur modulo 16
- 5CT=0 \Rightarrow remise à 0 synchrone, car dépendant de la relation 5, qui est une relation C dynamique
- M1 \Rightarrow mode de fonctionnement 1, charge synchrone
- M2 \Rightarrow mode de comptage, mutuellement exclusif avec le chargement (une seule entrée physique)
- G3 \Rightarrow permet ce qui dépend de la relation 3 : le comptage et l'activation de la sortie de report

Compteurs standard ^{3/4}


- G4 \Rightarrow idem 4 : permet le comptage, est sans effet sur le report
- C5 \Rightarrow relation de commande, dynamique à cause du symbole
> , entrée d'horloge des bascules
- / \Rightarrow cette entrée (ou sortie) a d'autres fonctions
- 2,3,4 + \Rightarrow comptage lorsque les relations 2, 3 et 4 sont satisfaites
- 1,5D \Rightarrow en mode 1, entrée D (synchrone car dépendant de la relation 5) de la bascule du module de poids 1

ARO1 - APE & CPN & RMQ

55

Compteurs standard ^{4/4}

Schéma de principe d'un 74x163.

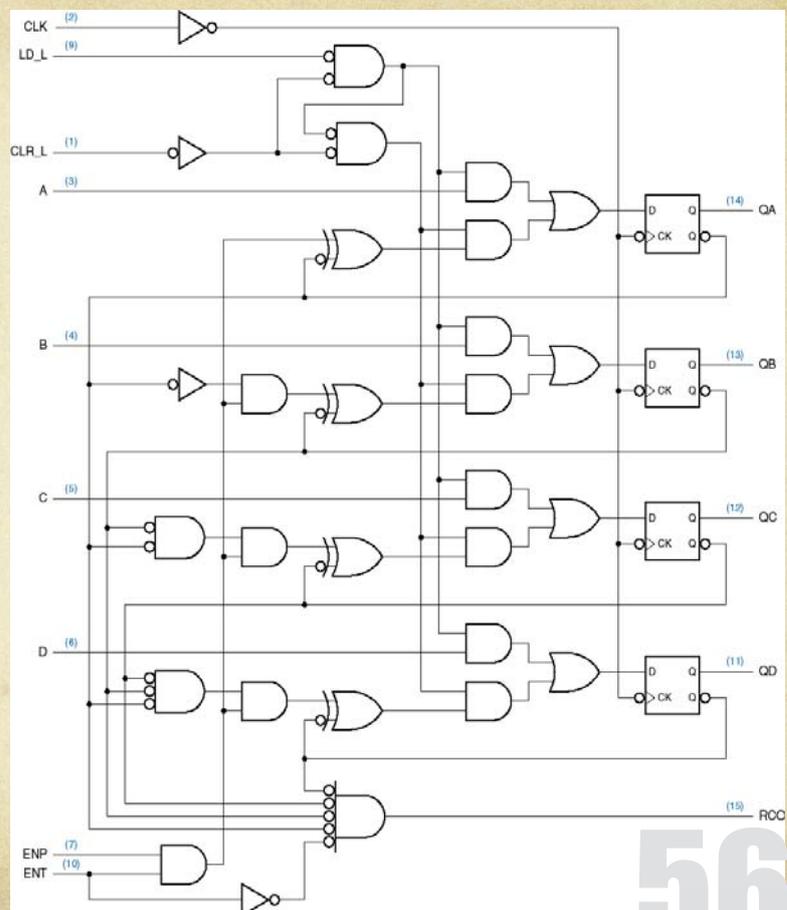

ARO1 - APE & CPN & RMQ

56



Exercices série III

1) D'après le symbole et le schéma du 74x163:

- listez les modes de fonctionnement de ce compteur
- quel mode de fonctionnement est le plus prioritaire?
- le décodeur d'état futur est-il décomposé en cascade?
- pourquoi avoir 2 entrées de permission de compter?
- faites une décomposition fonctionnelle du schéma
- décrivez textuellement le fonctionnement d'un module (ne pas confondre avec un bloc fonctionnel)

57

Schéma compteur 74x163

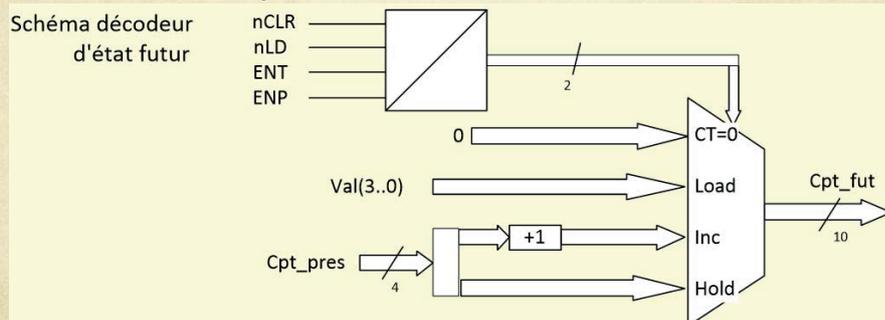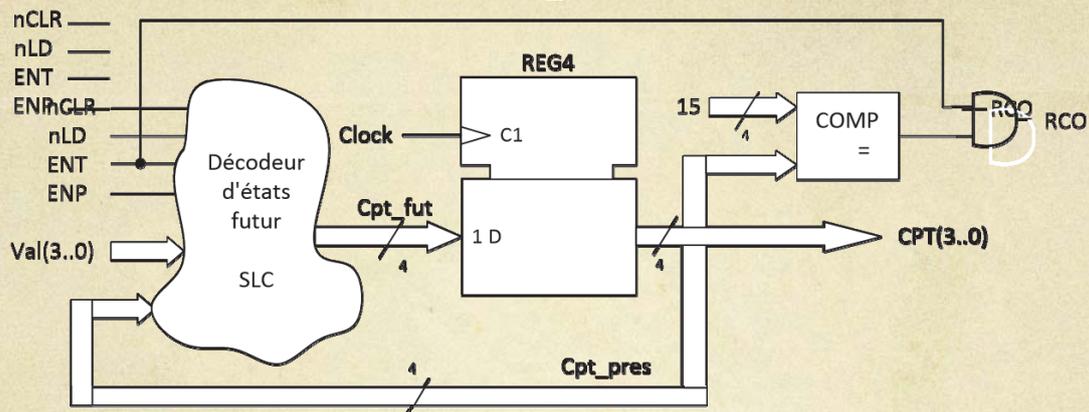

58

Exercices série III

- 2) Réalisez un compteur modulo 12 à l'aide d'un PLD selon la décomposition d'un système séquentiel. Le compteur dispose des fonctions suivantes:
- load: chargement parallèle de val
 - en: active le comptage

Donner les spécifications du compteur

Liste des fonctions, table, ...

Donner le schéma bloc de la décomposition

Décrire le circuit en VHDL synthétisable

59

Modification du modulo ^{1/2}

- Par détection (décodage) de l'état où la rupture de séquence doit avoir lieu, et action **sur les entrées synchrones uniquement** :
 - insensibles aux transitoires
 - action au prochain coup d'horloge → ne provoquent pas la disparition immédiate de l'état décodé
 - n'ajoutent pas de décalage

60

Exercices série III

4) Réalisez un compteur qui réalise la séquence 2,3,...,7 lorsque l'entrée *long* est inactive, et la séquence 0,1,...,10 lorsque l'entrée *long* est active. De plus, ce compteur s'arrête à l'état 4 tant que l'entrée *stop_4* est active.

- Spécifiez la liste des fonctions et établissez table des fonctions synchrones
- Donnez le schéma bloc du compteur selon la décomposition d'un système séquentiel