

# Designs complexes sur FPGA

---

heig-vd

Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion  
du Canton de Vaud

**ReDS**  
Reconfigurable & Embedded  
Digital Systems

2<sup>ème</sup> partie

Etienne Messerli

24 septembre 2010

## Contenu de la présentation

---

- Evolution des technologies des PLDs
- Méthodologies de conception
  - ✓ évolution des méthodologies
  - ✓ conception full-synchrone
- Rappel sur le VHDL pour la synthèse automatique
  - ✓ paquetage Numeric\_Std (Addition, comparaison)
  - ✓ Instruction *process* et variable
  - ✓ éléments mémoires et systèmes séquentiels
- Design re-use

# Designs complexes sur FPGA

---

## VHDL pour la synthèse automatique Rappel notions de base

## Fausse idées sur le langage VHDL

---

Le langage en tant que tel ne garantit pas :

- ✓ qualité des descriptions
- ✓ portabilité des descriptions
- ✓ descriptions soient synthétisables
- ✓ optimum (quantité de logique)
- ✓ performance (fréquence maximum)


Mauvais concepteur + VHDL = **catastrophe**

# Exemple de description VHDL

Soit la description VHDL suivante :


```
Horloge <= not Horloge after 50 ns;
```

 Cela correspond au chronogramme suivant :



# Ensemble synthétisable du VHDL

Ensemble du VHDL

 

# Conception avec le VHDL

---

- Il faut penser CIRCUIT.
- Une bonne conception commence par une décomposition du système (hiérarchie).
- Il faut imaginer l'architecture physique du système.
- Le VHDL n'est pas un outil de CONCEPTION.
- Le VHDL est un outil de DESCRIPTION.


## La portabilité des descriptions

---

- Afin de garantir une bonne portabilité des descriptions :
  - ✓ méthode indispensable
  - ✓ une seule fonction par module VHDL
  - ✓ faire des descriptions simples et lisibles
  - ✓ expliciter les éléments mémoires
  - ✓ utiliser uniquement les bibliothèques standardisées IEEE

# Unité de conception

---

 

## Les bibliothèques recommandées

---

- Portabilité des descriptions assurées en utilisant les bibliothèques IEEE :
  - ✓ `Std_Logic_1164` types et fonctions de bases
  - ✓ `Numeric_Std` opérations arithmétiques
- Bibliothèques propres (générale, projet):
  - ✓ disposer des sources
  - ✓ maîtriser le contenu
  - ✓ pièces et boîte à outils personnel

# Les objets du langage

---

Objet : information manipulée par le langage

Ils sont répartis en quatre classes :

- ✓ constantes : objets de valeurs fixes
- ✓ variables : objets appartenant au monde *software*
- ✓ signaux : objets appartenant au monde *hardware*
- ✓ fichiers : objets servant à stocker des valeurs

On parle fréquemment de **classes** d'objets

# Les types du langage

---

- scalaires :
  - ✓ énumérés (Boolean, Std\_Logic,...), entiers (Integer, ...), physiques (Time), flottant (Real)
- composites : tableau (array)
  - `type Std_Logic_Vector is array( natural range<>) of Std_Logic;`
- accès : pointeur pour accéder à des objets (dynamique)
- fichier : séquence de valeur d'un type donné

# Affectation d'un signal

---

- Syntaxe de l'affectation d'un signal :

```
signal <= expression;
```

L'affectation représente un lien définitif entre le signal et le circuit générant l'expression (connexion)

L'affectation du signal ne modifie pas la valeur courante mais les valeurs  **futures**

## ... affectation d'un signal

---

- Affecter une expression à un signal correspond à connecter un signal sur la sortie d'une porte.
- Plusieurs affectations sur un même signal correspond à un

**court-circuit !**

# Affectation de variable

---

- Syntaxe de l'affectation d'une variable :

```
variable := expression;
```

L'affectation de la variable est instantanée, ensuite il n'existe plus aucun lien entre la variable et l'expression

## Le type Std\_uLogic (type énuméré)

---

Défini par le paquetage IEEE.Std\_Logic\_1164

```
type Std_uLogic is (  
    'U', -- état non initialisé  
    'X', -- état inconnu fort  
    '0', -- état logique 0 fort  
    '1', -- état logique 1 fort  
    'Z', -- état haute impédance  
    'W', -- état inconnu faible  
    'L', -- état logique 0 faible  
    'H', -- état logique 1 faible  
    '-' -- état indifférent, don't care );
```



## ... type Std\_uLogic ...

Etats utilisables pour l'affectation d'un signal en spécification et en simulation

```
type Std_uLogic is (  
    ...  
    'X', -- pour cas de simulation  
    '0', -- état 0  
    '1', -- état 1  
    'Z', -- état haute impédance  
    ...  
    'L', -- état 0 faible => pull-down  
    'H', -- état 1 faible => pull-up  
    '-' -- état indifférent, don't care );
```

## Std\_Logic et Std\_ulogic

- **Std\_ulogic** : L'interconnexion entre deux signaux est interdite (unresolved).
  - ✓ cas des sorties standards des circuits numériques. Elles ne peuvent pas être connectées ensembles.
- **Std\_Logic** : Interconnexion possible grâce à l'utilisation d'une fonction de résolution
  - ✓ correspond aux sorties spéciales (trois états, collecteur ouvert, ..) qui sont interconnectées.

Type Std\_Logic généralement utilisé dans l'industrie  
=> utilisé pour le cours

# Fonction de résolution pour type Std\_Logic

- La valeur affectée au point d'interconnexion de deux sorties Std\_Logic est régie par la table de résolution suivante:

```
constant resolution_table : stdlogic_table := (
-- -----
-- | U   X   0   1   Z   W   L   H   -   |   |
-- -----
  ( 'U', 'U', 'U', 'U', 'U', 'U', 'U', 'U', 'U', 'U' ), -- | U |
  ( 'U', 'X', 'X', 'X', 'X', 'X', 'X', 'X', 'X', 'X' ), -- | X |
  ( 'U', 'X', '0', 'X', '0', '0', '0', '0', '0', 'X' ), -- | 0 |
  ( 'U', 'X', 'X', '1', '1', '1', '1', '1', '1', 'X' ), -- | 1 |
  ( 'U', 'X', '0', '1', 'Z', 'W', 'L', 'H', 'X' ), -- | Z |
  ( 'U', 'X', '0', '1', 'W', 'W', 'W', 'W', 'X' ), -- | W |
  ( 'U', 'X', '0', '1', 'L', 'W', 'L', 'W', 'X' ), -- | L |
  ( 'U', 'X', '0', '1', 'H', 'W', 'W', 'H', 'X' ), -- | H |
  ( 'U', 'X', 'X', 'X', 'X', 'X', 'X', 'X', 'X' ) -- | - |
);
```

## Type utilisé dans l'industrie :

Le type le plus couramment utilisé est le

### Std\_Logic

En cas d'interconnexion erronée :

- ✓ pas de verrouillage par le langage VHDL
- ✓ détecté en simulation par un état 'X'
- ✓ détecté lors de la synthèse par une erreur : multiples *drivers*

# Déroulement concurrent et séquentiel

---

- Dans un langage informatique :
  - ✓ les instructions ont un déroulement séquentiel
- Dans un circuit :
  - ✓ toutes les portes fonctionnent simultanément
  - ✓ tous les signaux évoluent de manière concurrente
- Le langage VHDL dispose d'instructions concurrentes pour la description de circuits (matériel)

## Structure de l'entité (entity)

---

```
-- Librairie IEEE
library IEEE;
use IEEE.Std_Logic_1164.all; --Defini type Std_Logic

entity Exemple is
  port(Entree_i   : in   Std_Logic;
        Vecteur_i : in   Std_Logic_Vector(3 downto 0);
        Sortie_o  : out  Std_Logic;
        BiDir_io  : inout Std_Logic);
end Exemple;
```

# Structure de l'architecture

(architecture)

```
architecture Style_Description of Exemple is
  --zone de déclaration
begin

  --Instructions concurrentes .....

  process (Liste_De_Sensibilité)
  begin
    --Instructions séquentielles .....
  end process;

end Style_Description;
```

## Architecture: zone de déclaration

- Déclaration de signaux internes

```
signal Interne_s : Std_Logic;
signal Vect_s    : Std_Logic_Vector(4 downto 0);
```

- Déclaration de constantes

```
constant Val_c : Std_Logic_Vector(2 downto 0) := "101";
```

- Déclaration de composants
- Déclarations de types, de procédures et de fonctions

# Architecture, zone de description

---

- Déroulement concurrent :
  - ✓ toutes les instructions concurrentes
  - ✓ les processus (instr. concurrente !)
- Si plusieurs processus :
  - ✓ exécution concurrente entre les processus
- Déroulement séquentiel :
  - ✓ **UNIQUEMENT** à l'intérieur d'un processus

# Styles de description RTL

---

Styles de descriptions	Abréviations
• Equations logiques	Logique
• Table de vérité	TDV
• Flot de données	Flot_Don
• Comportementale	Comport
• Machine d'états	M_Etat
• Structurelle	Struct
• ....	

# Autres types de description

---

Types de descriptions	Abréviations
• Spécification	Specif
• Banc de test	Test_Bench
• ....	

# Les instructions concurrentes

---

- Affectation (`Y <= A and C ;`)
- Affectation avec condition  
(`Y <=.. when .. else .. ;`)
- Instruction de sélection  
(`with .... select`)
- Instanciation de composants (`port map`).
- Processus (`process`)

# Instruction d'affectation ...

- Syntaxe de l'affectation simple :

```
Signal <= Expression;
```

Exemples d'expression :

```
Expression Operator Expression
```

```
Identifieur
```

```
Aggregat
```

```
...
```

Exemples d'affectation :

```
Sortie <= Sel0 or Sel1 or Sel2;
```

```
Signal <= Vect_8Bits(3);
```

```
Vect(0) <= (A or B) and C;
```

```
Signal <= Entree;
```

# ... instruction d'affectation ...

- Syntaxe de l'affectation avec une condition :

```
Signal1 <= Expression_True when Condition else  
Expression_False;
```

Exemples :

```
Egal <= '1' when (Valeur="1001") else  
'0';
```

```
Result <= A or B when (c='1') and (En='1') else  
'0';
```

## ... instruction d'affectation

---

- Syntaxe de l'affectation avec plusieurs conditions :

```
Signal1 <= Expression when Cond_booleen else  
          Expression when Cond_booleen else  
          ...  
          Expression;
```

Exemple :

```
Out <= '1'          when (Forcel = '0') else  
      A and B when (FctAnd = '1') else  
      A ;
```

Remarque : L'instruction when...else implique une notion de priorité entre les différentes conditions

## Instruction de sélection ...

---

- Syntaxe de l'instruction de sélection :

```
with Signal_Commande select  
  Signal_Affecte <= Expression1 when "Com_Etat1",  
                  Expression2 when "Com_Etat2",  
                  ...  
                  ExpressionN when others;
```

Remarque : le terme **others** définit toutes les autres combinaisons possibles de l'état du signal de commande

## ... instruction de sélection

---

Exemple :

```
with Val_Sel select
  Sortie <= Entr_A when "00",
           Entr_B when "01",
           Entr_C when "10",
           Entr_D when "11",
           'X'   when others; --simulation
```

Remarque : le terme **others** représente les combinaisons "UH", "ZZ", "X0", ... du signal Val\_Sel

## Instanciation d'un composant ...

---

Dans la zone déclaration de l'architecture :

```
Component Nom_Composant is -- is accepte en VHDL93
  port (Ports_Entree : in Std_Logic;
        .....
```

```
        Ports_Sortie : out Std_Logic);
end component;
for all : Nom_Composant use
  entity work.Nom_Entity(Style_Description);
```

Dans la zone de description de l'architecture :

```
[Label:] Nom_Composant port map
  (Signal_Entrees => Signal_Achitecture1_s,
   Signal_Sorties => Signal_Achitecture2_s);
```

## ... instantiation d'un composant ...

---

```
architecture Struct of Exemple is
  component Porte_Et is -- is accepte en VHDL93
    port (A_i, B_i : in Std_Logic;
          Z_o      : out Std_Logic);
  end component;
  for all : Porte_Et use
    entity work.Porte_Et(Flot_Don);
begin
  ..
  U1: Porte_Et port map (A_i => Entr_i,
                        B_i => Signal_s,
                        Z_o => Sortie_o);
  ..
end Struct;
```

## ... instantiation d'un composant

---

Cas d'une sortie non utilisée (unconnected) :

```
architecture Struct of Exemple is
  component Module
    port ( ...
          Sortie_o : out Std_Logic
          ...      );
  end component;
  for all : Module use entity work.Module(Comport);
begin
  ..
  U1: Module port map ( ...
                      Sortie_o => open,
                      --Sortie_o => pas connecté
                      ...      );
  ..
end Struct;
```

# Visseries et astuces

---

- Voici des éléments très pratique pour les descriptions VHDL :
  - ✓ opérateur de concaténation "&"
  - ✓ notation par agrégat et mot clé others
  - ✓ affectation en hexadécimal
  - ✓ les attributs les plus courants
  - ✓ comparaison de vecteur et pièges

## L'opérateur de concaténation "&"

---

Exemples de regroupement de vecteurs :

```
Vect4 <= D & C & B & A;  
Vect8 <= Vect10(9 downto 6) & A & B & "00";
```

Exemples de décomposition de vecteurs :

```
Vect4 <= Vect8(5 downto 2);  
Signal <= Vect8(4);  
Vect8(5 downto 3) <= "010";
```

# Affectation par notation d'agrégat

---

- La notation par agrégat permet d'indiquer la valeur d'un type composite, comme par exemple les tableaux (*array*). Cela est très utile pour l'affectation des vecteurs (type *array*). Voici des exemples :

```
--Soit la déclaration suivante:  
signal Vecteur : Std_Logic_Vector(3 downto 0);  
  
--Nous pouvons affecter le vecteur comme suit :  
Vecteur <= ('1','0','0','1') ; --idem <="1001";
```

## Agrégat et mot clé others ...

---

Le mot clé "others" permet d'indiquer que tous les autres éléments de l'agrégat sont affectés par une même valeur.

Si le mot clé "others" est utilisé seul, cela permet d'affecter TOUS les éléments avec la même valeur. Exemples :

```
Vect_A <= (others => '0'); --tout à 0  
Vect_C <= (others => 'Z'); --tout à Z  
  
--Ou affecté avec le même signal My_Signal  
Vect_4 <= (others => My_Signal);
```

## ... agrégat et mot clé others

---

La notation par agrégat permet d'indiquer le numéro de l'élément affecté. Combiné avec le mot clé "others", cela permet des affectations très pratique. Exemples :

```
--affectation : MSB à '1', autres bits à '0'  
Vect8 <= (7 => '1', others => '0');  
  
--affectation : MSB à '0', autres bits à '1'  
Vect8 <= (7 => '0', others => '1');  
  
--Affectation : LSB à '1', autres bits à '0'  
Vect8 <= (0 => '1', others => '0');
```

## Affectation en hexadécimal ...

---

- En VHDL93 il est possible de donner des valeurs en hexadécimal.
- Exemple d'affectation de vecteurs:
  - ✓ Vecteur\_8Bits <= x"6A";
  - ✓ Vecteur\_24Bits <= x"2A\_4F5C"
  - ✓ Vecteur\_4Bits <= x"8";
- Attention valable uniquement pour des vecteurs de longueurs : 4, 8, 12, 16 ...  
donc des **multiples de 4 !!**

## ... affectation en hexadécimal

---

- Cas de vecteurs de longueur non multiple de 4 :

Déclarer une constante ayant la taille multiple de 4 supérieur

```
constant Cst16 : Std_Logic_vector(15 downto 0)  
:= x"2A04";
```

puis

```
Vect14bits <= Cst16(13 downto 0);
```

Ou

```
Vect14bits <= "10" & x"A04";
```

## Attributs prédéfinis pour tableaux (*array*) ...

---

Ces attributs sont très utiles pour rendre les descriptions paramétrables:

- ✓ permettent de manipuler des *array*  
(exemple : Std\_logic\_Vector(7 downto 0))
- ✓ nécessaires pour rendre les descriptions paramétrables  
(indépendantes de la taille des tableaux)
- ✓ à utiliser avec l'opérateur de concaténation & et la notation par agrégat
- ✓ utiles pour la synthèse, les spécifications et les test benches

## ... les attributs pour les *array*...

---

Voici les principaux attributs pour les *array*:

✓'left	: indice de gauche
✓'right	: indice de droite
✓'high	: indice supérieur (MSB)
✓'low	: indice inférieur (LSB)
✓'length	: longueur du tableau ( <i>array</i> )
✓'range	: intervalle des indices
✓'reverse_range	: intervalle inverse des indices

## ... les attributs pour les *array*

---

- Exemple d'utilisation des attributs :

```
Data : Std_Logic_Vector(7 downto 0);
```

Dans ce cas :

correspond à

Data'left = Data'high

7

Data'right = Data'low

0

Data'length

8

Data'range

7 **downto** 0

Data'reverse\_range

0 **to** 7

# Exemples utilisation attributs *array* ...

- Déclaration d'un signal interne :

```
signal Compteur: Std_Logic_Vector(7 downto 0);  
signal Cpt_Int: Unsigned(Compteur'range);
```

- Décalage à droite :

```
Vect_SHR <= '0' & Vecteur(vecteur'high downto 1);
```

- Rotation à gauche :

```
Vect_ROL <= Vect(Vect'high-1 downto 0) &  
                Vect(Vect'high);
```

- Initialiser un vecteur signé à la valeur min

```
Vect <= (Vect'high => '1', others => '0');
```

# Comparaison Std\_Logic\_Vector ...

- La comparaison se fait en comparant bit à bit les deux vecteurs en commençant par les **MSB** !
- Exemple de comparaison :

```
signal REG : Std_Logic_Vector(4 downto 0);  
signal CNT : Std_Logic_Vector(3 downto 0);  
-- REG > CNT résultat  
-- "01111" > "0100" True correct  
-- "01111" > "1000" False ERRONÉ
```

Voir : paquetage Numeric\_Std

# Comparaison Std\_Logic\_Vector et '-' ...

---

L'exemple ci-dessous n'est pas correct :

```
signal Adresse : Std_Logic_Vector(3 downto 0);
signal CS : Std_Logic;

begin
  CS <= '1' when (Adresse = "1---") else '0';
  -- Résultat comparaison toujours FAUSSE
```

Le signal CS est toujours à '0' !

## ... compar. Std\_Logic\_Vector

---

Voici la bonne description :

CS doit être actif lorsque Adresse = 1ΦΦΦ,  
donc lorsque Adresse varie de 1000 à 1111

```
signal Adresse : Std_Logic_Vector(3 downto 0);
signal CS : Std_Logic;

begin
  CS <= '1' when (Adresse(3) = '1') else '0';
  -- Description correcte au cahier des charges
```

# Paquetage Numeric\_Std

---

- Bibliothèque IEEE
- Norme IEEE-1076.3, 1997
  - ✓ paquetages Numeric\_Bit & Numeric\_Std
- Déclaration :

```
library IEEE;  
use IEEE.Std_Logic_1164.all;  
use IEEE.Numeric_Std.all;
```

## ... paquetage Numeric\_Std ...

---

- But du paquetage :
    - ✓ types numériques et fonctions arithmétiques pour la synthèse
  - Défini 2 types numériques :
    - UNSIGNED : vecteur représentant un nombre non signé
    - SIGNED : vecteur représentant un nombre signé
- Remarques :
- il s'agit de nombres ENTIER en binaire
  - ces 2 types sont basés sur le Std\_Logic

## ... paquetage Numeric\_Std

---

- Bit le plus à gauche :
  - ✓ bit le plus significatif, MSB (Most Significant Bit)
- Représentation nombre signé :
  - ✓ représentation en complément à 2
- Paquetage contient :
  - ✓ surcharge des opérateurs arithmétiques pour les types UNSIGNED et SIGNED
  - ✓ fonctions de conversion et d'adaptation


## Types UNSIGNED et SIGNED

---

- Basé sur le type : Std\_Logic
- Std\_Logic\_Vector <> Unsigned ou Signed :
  - ✓ spécifie une interprétation différente
    - vecteur binaire
    - nombre entier en binaire (signé ou non signé)
- Définition :

```
type UNSIGNED is array (NATURAL range <>) of STD_LOGIC;  
type SIGNED   is array (NATURAL range <>) of STD_LOGIC;
```

# Représentation : vecteurs/nombres

 

## Adaptation de type (*cast*)

```
-- Déclaration des signaux :  
signal Vecteur : Std_Logic_Vector(7 downto 0);  
signal Nombre  : Unsigned(7 downto 0);  
  
--Exemples d'adaptation de type (cast):  
Nombre  <= Unsigned(Vecteur);  
Vecteur <= Std_Logic_Vector(Nombre);  
  
--Basé sur le Std_Logic, donc :  
Vecteur(i) <= Nombre(i);    --correct  
Nombre(i)  <= Vecteur(i);   --correct
```

# Fonctions de conversion ...

---

- Fonction To\_Integer :

```
To_Integer (ARG: Unsigned) return Natural  
To_Integer (ARG: Signed) return Integer
```

- Fonction To\_Unsigned :

```
To_Unsigned (ARG, SIZE: Natural) return Unsigned
```

- Fonction To\_Signed :

```
To_Signed (ARG: Integer; SIZE: Natural) return Signed
```

# ... fonctions de conversion

---

```
-- Déclaration des signaux :  
signal Nbr_Entier : Natural;  
signal Nbr_Bin : Unsigned(7 downto 0);  
  
--Exemples de conversion :  
Nbr_Entier <= To_Integer(Nbr_Bin);  
  
Nbr_Bin <= To_Unsigned(Nbr_Entier,8);  
  
-- en utilisant l'attribut : 'length  
Nbr_Bin <=  
    To_Unsigned(Nbr_Entier,Nbr_Bin'length);
```

# Fonctions "+" et "-"

---

- Caractéristiques :

2 opérandes de tailles différentes  
résultat aura la taille du plus grand  
Result :MAX(L'LENGTH, R'LENGTH)-1 downto 0

- Combinaisons des 2 opérandes (L & R):

(L, R: UNSIGNED) return UNSIGNED  
(L: UNSIGNED; R: NATURAL) return UNSIGNED  
(L: NATURAL; R: UNSIGNED) return UNSIGNED  
(L, R: SIGNED) return SIGNED  
(L: INTEGER; R: SIGNED) return SIGNED  
(L: SIGNED; R: INTEGER) return SIGNED

## Exemples d'addition

---

```
-- Déclaration des signaux :  
signal N_A, N_B : Unsigned(7 downto 0);  
signal Somme   : Unsigned(7 downto 0);  
  
--Exemples d'addition :  
Somme <= N_A + N_B;  
Somme <= N_A + "0001";  
Somme <= N_B + 1;  
Somme <= N_A + "00110011";  
--Erroné : Somme <= N_B + '1';
```

# Fonctions de comparaison

---

- Caractéristiques :

Opérandes de tailles différentes  
Résultat de type booléen

- Combinaisons des 2 opérandes (L & R):

(L, R: UNSIGNED) return BOOLEAN  
(L: UNSIGNED; R: NATURAL) return BOOLEAN  
(L: NATURAL; R: UNSIGNED) return BOOLEAN  
(L, R: SIGNED) return BOOLEAN  
(L: INTEGER; R: SIGNED) return BOOLEAN  
(L: SIGNED; R: INTEGER) return BOOLEAN

## Exemples de comparaison ...

---

```
--déclaration des signaux
signal nSgn_A,nSgn_B : Unsigned(3 downto 0);

--résultat de la comparaison est un booléen
nSgn_A = "1010" ou nSgn_A = 10
nSgn_A /= nSgn_B
```

## ... exemples de comparaison

---

```
--déclaration des signaux
signal Sgn_A, Sgn_B : Signed(3 downto 0);

--résultat de la comparaison est un booléen
Sgn_A < "1100"   ou   Sgn_A < -4

Sgn_A > Sgn_B
```

## Exercices : Paquetage Numeric\_Std

---

- Compte sur le réseau :
  - ✓ utilisateur : Reds\_user
  - ✓ mot de passe : REDS
  - ✓ domaine : einet
- Logiciels utilisés :
  - ✓ synthétiseur : Precision
  - ✓ puis simulation avec QuestaSim
- Exercice : ADD7
- Directory de travail :
  - ✓ D:\VTF\Exos\_VHDL\Add7

# Déroulement concurrent et séquentiel

---

- Dans un langage informatique classique :
  - ✓ les instructions ont un déroulement séquentiel
- Dans un circuit :
  - ✓ toutes les portes fonctionnent simultanément
  - ✓ tous les signaux évoluent de manière concurrente
- Le langage VHDL dispose d'instructions concurrentes pour décrire le comportement des circuits réels (matériel)

## Processus concurrents ...

---

- Toutes les portes d'un circuit sous tension fonctionnent continuellement →
  - un programme principal VHDL est constitué d'un ensemble de processus concurrents
- L'ordre dans lequel les processus apparaissent dans le listing est indifférent

```
D <= not C;  
C <= A and B;
```

est identique à

```
C <= A and B;  
D <= not C;
```

## ...processus concurrents ...

---

- Des processus simples peuvent être déclarés de façon implicite, en les décrivant avec une affectation simple, conditionnelle ou sélectionnée

```
-- une affectation simple,  
-- hors d'une declaration de process  
A <= B or C ;
```

revient au même que :

```
process (B,C) begin  
    A <= B or C ;  
end process ;
```

## ...processus concurrents

---

```
A <= '1' when B='1' else  
    '1' when C='1' else '0';  
-- ATTENTION : l'affectation conditionnelle avec when else  
-- ne peut etre utilisee qu'a l'exterieur d'une declaration  
-- de process (instruction strictement concurrente)
```

revient au même que :

```
process (B,C)  
begin  
    if B='1' then  
        A <= '1';  
    elsif C='1' then  
        A <= '1';  
    else  
        A <= '0';  
    end if;  
end process ;
```

-- ATTENTION :  
-- la structure conditionnelle  
-- if then else ne peut etre  
-- utilisee qu'a l'interieur  
-- d'une declaration de process  
-- (strictement sequentielle)

# L'instruction *process* ...

---

- Le langage VHDL dispose d'une instruction *process* dont la syntaxe est :

```
process (Liste_De_Sensibilité)
  --zone de déclaration
begin

  --Zone pour instructions
  --          séquentielles ....

end process ;
```

# ...instruction *process* ...

---

- Déclenchement:
  - ✓ s'active lorsqu'un des signaux de sa liste de sensibilité (ses entrées) change de valeur,
  - ✓ et se rendort lorsque toutes les instructions séquen-tielles ont été évaluées une fois (*end process*)
- Fonctionnement:
  - ✓ exécution séquentielle des instructions à l'intérieur d'un *process*
  - ✓ Le temps simulé est stoppé durant l'exécution d'un *process*
- Exécution:
  - ✓ les affectations aux signaux ne prennent effet qu'après l'endormissement du process (fin de l'exécution de l'algorithme)

# L'instruction *process* : résumé

---

- Activation lorsqu'un signal de la liste de sensibilité change
- Exécution séquentielle à l'intérieur  
Utilisation des instructions séquentielles !
- Le temps **ne progresse pas** durant l' exécution
- Variables utilisables uniquement à l'intérieur d'un processus
- Signaux mis à jour à la fin du process

## Processus, zone de déclaration

---

- Déclaration de :
  - ✓ variables
  - ✓ constantes
  - ✓ types et sous-types
  - ✓ fonctions
  - ✓ procédures
- Déclaration de signaux ou de composants interdite

# Processus et liste de sensibilité ...

---

- Avec liste de sensibilité :
  - ✓ instruction *wait* interdite
  - ✓ utilisé pour les descriptions synthétisables
  - ✓ processus activé **uniquement** lorsqu'un signal de la liste de sensibilité change
  - ✓ processus endormi à la fin (*end process*)
  - ✓ permet de décrire avec un algorithme :
    - système combinatoire ou
    - système séquentiel ou
    - model, spécification.

# ... processus et liste de sensibilité ...

---

- Sans liste de sensibilité :
  - ✓ utilisation de l'instruction *wait*
  - ✓ utilisé pour fichiers de simulation & spécification
  - ✓ processus activé à l'instant 0 ns
  - ✓ processus endormi à chaque *wait*, puis activé selon *wait*
  - ✓ réactivé automatiquement à la fin (*end process*)

Attention :

- ✓ processus sans liste de sensibilité et sans *wait* à une durée d'exécution nul !

Bloque le simulateur

## ... processus et liste de sensibilité

---

- Liste de sensibilité ou instruction wait :

```
process (Signal,...)
begin
    ...
end process;
```

OU

```
process
begin
    ...
    wait on Signal,...;
    ...
    wait on Signal,...;
    ...
end process;
```

## Les instructions séquentielles

---

Les instructions séquentielles doivent être placées à l'intérieur d'un processus

- Affectation ( $Y \leq A \text{ and } C;$ )
  - ✓ le signal  $Y$  sera actualisé à la fin du processus
- Affectation de variable ( $var1 := D \text{ and } X;$ )
  - ✓ la variable sera actualisée immédiatement
- Instruction de test (**if ... then else**)
- Instruction de choix (**case ... is when**)

# Syntaxe de l'instr. d'affectation d'un signal

---

Affectation d'un signal :

```
Signal <= Sign_A fonct_logique Sign_B;
```

Le signal sera affecté à l'**endormissement** du processus (**end process** ou **wait ...**)

Remarque :

L'affectation avec condition (**.. <= ..when..**) n'est pas utilisable à l'intérieur d'un *process*. Ce n'est pas une instruction séquentielle

# Syntaxe de l'instr. d'affectation d'une variable

---

• Affectation d'une variable :

```
Variable1 := Var2 fonct_logique Var3;
```

• Exemple :

```
Temp := Var0 or Var1 or Var3;
```

La variable est actualisée **immédiatement**

L'utilisation des variables est possible seulement à l'intérieur de l'instruction *process*

# Exemple de processus I

---


Description d'un système combinatoire  
avec un processus

```
process (A, B, C)
begin
  T <= A and W;
  V <= C and T;
  W <= C or B;
end process;
```

Complétez le chronogramme ci-après

## Chronogramme I

---

 

# Remarque sur processus I

---

Cette description est non synthétisable

```
process (A, B, C)
begin
  T <= A and W;
  V <= C and T;
  W <= C or B;
end process;
```

Quelle erreur fait que cette description est non synthétisable ?

page volontairement laissée vide

---


# Exemple de processus II

Comportement séquentielle à l'intérieur d'un process

```
process
begin
  S <= '0';
  S <= '1' after 20 ns;
  S <= '1' after 10 ns, '0' after 20 ns;
  wait ;
end process;
```

Complétez le chronogramme ci-après

## Quel chronogramme est correct ?

 

# Syntaxe de l'instruction conditionnelle

---

```
process ( ..... )
begin
  if Condition1 then
    --ZoneInstructions_1
  elsif Condition2 then
    --ZoneInstructions_2
    ...
  else
    --ZoneInstructions_n
  end if;
end process;
```


# Exemple d'instruction conditionnelle

---

```
process (Sel, Enable)
begin
  if Enable = '1' then
    if Sel = "00" then
      Sorties <= "0001";
    elsif Sel = "01" then
      Sorties <= "0010";
    elsif Sel = "10" then
      Sorties <= "0100";
    else
      Sorties <= "1000";
    end if;
  end if;
end process;
```

Démultiplexeur

Exemple avec  
erreur

 

# Syntaxe de l'instruction de choix

---

```
process ( ..... )
begin
  case Expression is
    when Valeur1    => --ZoneInstructions_1;
    when Valeur2    => --ZoneInstructions_2;
    ...
    ...
    when others     => --ZoneInstructions_n;
  end case;
end process;
```

# Exemple d'instruction de choix

---

```
process(adresse)                                Décodeur d'adresse
begin
  CS_A <= '0'; --Valeur par défaut
  CS_B <= '0'; --Valeur par défaut
  case Adresse is
    when "000"|"001"|"010" => CS_A <= '1';
    when "011"|"100"       => null;
    when "101"|"110"|"111" => CS_B <= '1';
    when others => CS_A <= 'X';CS_B <= 'X';
                                     --cas pour simulation
  end case;
end process;
```

# Description SLC avec un process

## IMPORTANT

(SLC : Système Logique Combinatoire)

- Toutes les entrées du SLC **doivent** être dans la liste de sensibilité.
- Toutes les sorties du SLC doivent être initialisées **au début** du processus.

ou

*Toutes les sorties du SLC doivent être affectées dans **toutes** les branches des instructions séquentielles.*

- **Interdit** d'utiliser, dans le process, les sorties générées par celui-ci ! (Si nécessaire utiliser une variable dans le process)

## Description algorithmique DMUX ...

- Description du comportement du démultiplexeur :
  - Si Enable est actif alors
    - la sortie correspondante à Sel est activée
    - toutes les autres sorties sont inactives
- autre variante :
  - Toutes les sorties sont inactives
  - Si Enable est actif alors
    - la sortie correspondante à Sel est activée

# Description algorithmique DMUX ...

---

```
library IEEE;
use IEEE.Std_Logic_1164.all;
use IEEE.Numeric_Std.all;

entity DMUX1_4 is
  port(Sel_i : in Std_Logic_Vector(1 downto 0);
        En_i  : in Std_Logic;
        Y_o   : out Std_Logic_Vector(3 downto 0)
  );
end DMUX1_4;
```

ATTENTION : description non synthétisable

# ... description algorithmique DMUX

---

```
architecture Comport of DMUX1_4 is
begin

  process(Sel_i ,En_i)
  begin
    Y_o <= (others => '0'); -- Valeur par défaut


    Y_o(To_Integer(Unsigned(Sel_i))) <= En_i;

  end process;
end Comport;
```

# Synthèse DMUX avec Leonardo ...

---


View RTL

 

# ... synthèse DMUX avec Leonardo

---

View  
Technology

 

# Synthèse DMUX avec Max+plus II (ALTERA)

Equations fournies dans fichier \*.rpt

```
Y_o0 = LCELL( _EQ001 $ GND);
_EQ001 = En_i & !Sel_i0 & !Sel_i1 ← terme correct
        # Sel_i0 & Y_o0
        # Sel_i1 & Y_o0
        # En_i & !Sel_i1 & Y_o0
        # En_i & !Sel_i0 & Y_o0; } termes inutiles !

Y_o1 = LCELL( _EQ002 $ GND);
_EQ002 = En_i & Sel_i0 & !Sel_i1 ← terme correct
        # Sel_i1 & Y_o1
        # !Sel_i0 & Y_o1
        # En_i & Sel_i0 & Y_o1
        # En_i & !Sel_i1 & Y_o1; } termes inutiles !
```

## Analyse description algorithmique DMUX

```
process(Sel_i ,En_i)
begin
  Y_o <= (others => '0'); -- Valeur par défaut
  Y_o(To_Integer(Unsigned(Sel_i))) <= En_i;
end process;
```

donc :

Indice variable

description NON SYNTHETISABLE !

# Variante description algorithmique DMUX

```
architecture Comport of DMUX1_4 is
begin

  process(Sel_i ,En_i)
  begin
    Y_o <= (others => '0'); -- Valeur par défaut
    for I in 0 to Y_o'length-1 loop
      --la boucle for permet d'expliciter les
      --comparaisons (test =)
      if I = To_Integer(Unsigned(Sel_i)) then
        Y_o(I) <= En_i;
      end if;
    end loop;
  end process;

end Comport;
```

pas d'indice variable

## Synthèse avec Max+plus II

(ALTERA)

Equations fournies dans fichier \*.rpt

```
Y_o0    = LCELL( _EQ001 $ GND);
_EQ001  =  En_i & !Sel_i0 & !Sel_i1;

Y_o1    = LCELL( _EQ002 $ GND);
_EQ002  =  En_i & Sel_i0 & !Sel_i1;

Y_o2    = LCELL( _EQ003 $ GND);
_EQ003  =  En_i & !Sel_i0 & Sel_i1;

Y_o3    = LCELL( _EQ004 $ GND);
_EQ004  =  En_i & Sel_i0 & Sel_i1;
```

**Equations  
correctes !**

# Description d'éléments mémoires

---

- Pas de déclaration explicite en VHDL
- Description indique au synthétiseur :  
signal correspond à un élément mémoire

La description doit :

**Diriger correctement le synthétiseur  
afin d'obtenir l'élément mémoire désiré**

## Avertissement

---

### **Avec le langage VHDL :**

- Il est possible d'obtenir un élément mémoire lorsque vous ne le voulez pas !

### **INVERSEMENT**

- Il est possible de ne pas avoir d'élément mémoire lorsque vous le voulez !

# Comportement par défaut du VHDL

---

Lors de l'utilisation d'instructions séquentielles :

Cas non traité  $\Rightarrow$  VHDL maintien l'état du signal

- Cette fonctionnalité servira de base pour écrire les éléments mémoires
- Cette fonctionnalité sera aussi un piège par l'obtention de *latches* non désirés

page volontairement laissée vide


---

# Description d'un flip-flop

```
Library IEEE;
use IEEE.Std_Logic_1164.all;

entity Flip_Flop is
  port (D      : in Std_Logic;
        Clock  : in Std_Logic;
        Q      : out Std_Logic);
end Flip_Flop;

 architecture Comport of Flip_Flop is
begin
  process(Clock)
  begin
    if Rising_Edge(Clock) then
      Q <= D;
    end if;
  end process;
end Comport;
```




# Synthèse du flip-flop

- Cette description se synthétise parfaitement sur tous les synthétiseurs actuels
- Deux informations confirment la notion de flip-flop :
  - ✓ le processus ne réagit que sur l'horloge CLK
  - ✓ la condition du test spécifie clairement une action dynamique (Rising\_Edge)

# Synthèse DFF avec Leonardo

---

- Vue RTL

 

page volontairement laissée vide


---

# Description d'un latch

```
Library IEEE;
use IEEE.Std_Logic_1164.all;

entity Latch is
    port (D      : in Std_Logic;
          G      : in Std_Logic;
          Q      : out Std_Logic);
end Latch;

 architecture Comport of Latch is
begin
    process(G, D)
    begin
        if G = '1' then
            Q <= D;
        end if;
    end process;
end Comport;
```




# Synthèse du latch

- Cette description se synthétise parfaitement sur tous les synthétiseurs actuels
- Deux informations confirment la notion de latch :
  - ✓ le processus réagit sur les deux signaux G et D
  - ✓ la condition du test (=) spécifie clairement une action sur un niveau

# Synthèse latch avec Leonardo

---

- Vue RTL

 

page volontairement laissée vide


---

# Type de bascule ?

```
Library IEEE;
use IEEE.Std_Logic_1164.all;

entity Bascule is
    port (D : in Std_Logic;
          Com : in Std_Logic;
          Q : out Std_Logic);
end Bascule;

 architecture Comport of Bascule is
begin
    process(Com)
    begin
        if Com = '1' then
            Q <= D;
        end if;
    end process;
end Comport;
```



## Synthèse de cette bascule

- Cette description est ambiguë.
- Deux informations se contredisent :
  - ✓ le processus ne réagit que sur Com  
=> action dynamique => **flip-flop**
  - ✓ la condition du test spécifie un niveau (=)  
=> action sur un niveau => **latch**


# Type de bascule ?

---

- Compréhension par le simulateur, interprétation stricte de la description VHDL:
  - ✓ une seule réponse : .....
- Compréhension par le synthétiseur qui va traduire la description VHDL en logique:
  - ✓ priorité à la liste de sensibilité : .....
  - ✓ priorité à la condition de test : .....

## Résultat de la simulation (ModelSim)


---

 

Le comportement correspond bien a celui d'un flip-flop D

# Synthèse avec Leonardo

---

 

Le résultat de la synthèse est un flip-flop


# Synthèse avec Synplify : 3 *WARNING*

---

```
Synthesizing work.bascule.comport
@W:"f:\en_cours\synplify\bascule.vhd":30:2:30:8
  Incomplete sensitivity list - assuming
  completeness
@W:"f:\en_cours\synplify\bascule.vhd":33:10:33:10
  Referenced variable d is not in sensitivity list
Post processing for work.bascule.comport
@W:"f:\en_cours\synplify\bascule.vhd":32:4:32:5
  Latch generated from process for signal q,
  probably caused by a missing assignment in an if
  or case stmt
@END
```

# Synthèse avec Synplify

---

 

Le résultat de la synthèse est un LATCH

## Conclusion sur cette description

---

- Le comportement en simulation peut-être différent du matériel obtenu
- Matériel obtenu dépend du synthétiseur, résultat pas identique

Cette description est **NON SYNTHETISABLE**

Interdit par la norme IEEE 1076.6-1999

# Etat initial d'une bascule

---

- A l'instant 0 ns :  
Tous les signaux sont à l'état 'U'
- Une initialisation est indispensable
- Comment forcer l'état initial d'une bascule en VHDL ?

## Initialisation d'un flip-flop

```
Library IEEE;
use IEEE.Std_Logic_1164.all;

entity Flip_Flop is
    port (D          : in Std_Logic;
          Clock      : in Std_Logic;
          Reset      : in Std_Logic;
          Q          : out Std_Logic);
end Flip_Flop;

architecture Comport of Flip_Flop is
begin
    process(Clock, Reset)
    begin
        if Reset = '1' then
            Q <= '0';
        elsif Rising_Edge(Clock) then
            Q <= D;
        end if;
    end process;
end Comport;
```

# Flip-flop avec actions asynchrones

---

La norme IEEE-1076.6 "Standard for VHDL Register Transfer Level (RTL) Synthesis" définit le sous-ensemble utilisable en synthèse.

- Voici la syntaxe de l'instruction *process* pour un flip-flop avec action asynchrone

```
process(Clock, Action_Asynchrone)
begin
  if Action_Asynchrone = '1' then
    Q <= Etat_Initial;
  elsif Rising_Edge(Clock) then
    Q <= D;
  end if;
end process;
```

## Remarque synthétiseur PRECISION

---

- Synthèse conforme LRM (LRM compliance checks)
  - ✓ Menu "Tools" → "Set Options ..."
    - Dans le sous menu "Input" (actif par défaut)
    - Sélectionner l'option : 2004c Compile Mode
- Meilleure visibilité des connexions dans la vue RTL
  - ✓ Menu "Tools" → "Set Options ..."
    - Sélectionner sous menu "Schématique Viewer"
    - Désélectionner les options
      - Show Bundled Instances
      - Show Net Buses
    - Cliquer sur "Appliquer" puis "OK"

# Exercices :

---

- Compte réseau à utiliser :
  - ✓ utilisateur : REDS\_User
  - ✓ mot de passe : REDS
  - ✓ domaine : einet
- Directory de travail :
  - ✓ D:\VTF\Exos\_VHDL\EleMem

## Exe : description latch, flip-flops (DFF, DFFE, TFF)

---

- Logiciels utilisés :
  - ✓ synthétiseur : Precision
  - ✓ simulateur : QuestaSim
- Exercices : Latch\_D, DFF, DFFE, Flip-flop T;  
Bascule RS


### Démarche :

- ✓ compléter les descriptions puis les synthétiser et vérifier le matériel obtenu (vues *RTL* et *Technology*)
- ✓ simuler les descriptions pour vérifier le fonctionnement
 
# Description DFFE

---

- Description d'un flip-flop D avec maintien (Enable)
- Symbole DFFE :



# Description DFFE, proposition I

---

```
Library IEEE;
use IEEE.Std_Logic_1164.all;

entity DFFE_I is
  port (D,En      : in Std_Logic;
        Clock    : in Std_Logic;
        Q        : out Std_Logic);
end DFFE_I;

architecture Comport of DFFE_I is
begin
  process(Clock)
  begin
    if Rising_Edge(Clock) and En = '1' then
      Q <= D;
    end if;
  end process;
end Comport;
```

# Description DFFE, proposition II

```
Library IEEE;
use IEEE.Std_Logic_1164.all;


entity DFFE_II is
  port (D, En   : in Std_Logic;
        Clock  : in Std_Logic;
        Q      : out Std_Logic);
end DFFE_II;

architecture Comport of DFFE_II is
begin
  process(Clock)
  begin
    if Rising_Edge(Clock) then
      if En = '1' then
        Q <= D;
      end if;
    end if;
  end process;
end Comport;
```

Copy

# Description DFFE, proposition I

- Représentation matériel :

 


Ce type de composant n'existe pas

**Cette description est non synthétisable !**

# Description DFFE, proposition II

---

- Représentation matériel :

 

Les composants utilisés existent

**Cette description est synthétisable**

page volontairement laissée vide


---

# Description systèmes séquentiels

Principe :

- Suivre la décomposition logique d'un système séquentiel
- Décomposition visible dans la description
- Avantages :
  - ✓ description fiable (synthèse)
  - ✓ description lisible
  - ✓ modifie seulement la partie combinatoire (décodeur d'état futur)
- Inconvénients :
  - ✓ description un peu plus longue (plus de lignes)

## Décomposition d'un système séquentiel

 

# Description d'un système séquentiel

---

Description décomposée en trois parties :

- Décodeur d'états futur, combinatoire :
  - ✓ description concurrente ou séquentielles (*process*)
- Élément mémoire, séquentiel :
  - ✓ description avec un processus
  - ✓ toujours identique
- Décodeur de sortie, combinatoire :
  - ✓ description concurrente ou séquentielles (*process*)

## Processus de mémorisation

---

- La liste de sensibilité contient l'horloge et les actions asynchrones.
- Ce processus ne contient **que** la mémorisation.
- Description identique pour tout système séquentiel

Syntaxe conforme à la norme IEEE 1076.6-1999

Description lisible, fiable et portable

# Syntaxe description système séquentiel

```
architecture Comport of Sys_Seq is
begin
  -- Description concurrente du décodeur d'état futur
  . . .

  Mem: process (Horloge, Entree_Action_Asynch)
  begin
    if (Entree_Action_Asynch = '1') then
      Etat_Present <= Etat_Initial;
    elsif Rising_Edge(Horloge) then
      Etat_Present <= Etat_Futur;
    end if;
  end process;

  -- Description concurrente du décodeur de sorties
  . . .

end Comport;
```

## Opérations arithmétiques + et -

Deux possibilités :

- Utiliser le paquetage IEEE (Numeric\_Std) qui définit les opérations arithmétiques pour le type Std\_Logic.
  - ✓ simple d'emploi.
  - ✓ laisse le choix au synthétiseur.
  - ✓ permet l'utilisation de macros fonctions.
- Décomposer en opérations 1 bit (équations).
  - ✓ nécessaire pour s'adapter à la technologie.

# Description d'un compteur ...

---

- Compteur 4 bits
- Reset asynchrone actif haut
- Actions synchrones :

Charge	Compte	Description	
'1'	-	charge	Cpt = Valeur
'0'	'1'	compte	Cpt = Cpt + 1
'0'	'0'	maintien	Cpt = Cpt

Ordre de priorité : charge, compte, maintien

# ... description d'un compteur ...

---

Traduction "textuelle" du fonctionnement synchrones

```
Si Charge actif alors      Cpt = Valeur
sinon Compte actif alors  Cpt = Cpt + 1
sinon                     Cpt = Cpt
```

description aisée avec une instruction when...else

```
Cpt_Futur <=
  Valeur          when Charge = '1' else
  Cpt_Present +1 when Compte = '1' else
  Cpt_Present ;
```

## ... description compteur ...

---

```
library IEEE;
use IEEE.Std_Logic_1164.all;
--definit les operations arithmetiques
use IEEE.Numeric_Std.all;

entity Compteur is
  port (Charge, Compte : in Std_Logic;
        Horloge, Reset : in Std_Logic;
        Valeur : in Std_Logic_vector(3 downto 0);
        Cpt : out Std_Logic_Vector(3 downto 0)
        );
end Compteur;
```

## ... description compteur ...

---

- Description concurrente du décodeur d'états futur

```
architecture Comport of Compteur is
  signal Cpt_futur, Cpt_Present : unsigned(3 downto 0);
begin
  --Description concurrente du décodeur d'états futur
  --ordre de priorite : charge, compte, maintien
  Cpt_Futur <=
    Unsigned(Valeur) when (Charge = '1') else
    Cpt_Present +1   when (Compte = '1') else
    Cpt_Present; -- maintien
```


# ... description compteur

```
Mem: process (Horloge, Reset)
begin
  if (Reset = '1') then
    Cpt_Present <= (others => '0');
  elsif Rising_Edge(Horloge) then
    Cpt_Present <= Cpt_Futur;
  end if;
end process;

--Mise a jour de l'etat du compteur
Cpt <= Std_Logic_Vector(Cpt_present);

end Comport;
```

# Décomposition d'une machine d'état

 

# Description d'une machine d'état

Description décomposée en trois parties :

- Décodeur d'états futur, combinatoire :
  - ✓ description à l'aide d'un *process* et de l'instruction *case*
- Élément mémoire, séquentiel :
  - ✓ description avec un processus
  - ✓ toujours identique
- Décodeur de sortie, combinatoire :
  - ✓ cas simple: description avec des instructions concurrentes, sinon
  - ✓ description à l'aide d'un *process* et de l'instruction *case* (parfois combiné avec le décodeur d'état futur)

## Description d'une machine d'état ...

```
architecture M_Etat of Exemple is
-- Machine d'etat avec n bits d'etat
  signal Etat_Present, Etat_Futur :
                                Std_Logic_Vector(n downto 0);

--Les constantes permettent de fixer le codage
--Si modification : seul les constantes sont a corriger.
  constant Etat_0 : Std_Logic_Vector(n downto 0) := "0..00";
  constant Etat_1 : Std_Logic_Vector(n downto 0) := "0..01";
  "
begin

  Fut: process (Toutes_Les_Entrees, Etat_Present)
  begin
    Etat_Futur <= Etat_0; --valeur par default
    Sortie_A <= '0'; Sortie_B <= '0'; --valeur par default
```

## ... description machine d'état ...

```
case Etat_Present is
  when Etat_0 =>
    Sortie_A <= '1'; --sortie de type Moore
    if (condition) then
      Etat_Futur <= Etat_0;
      Sortie_B <= '1'; --sortie de type Mealy
    else
      Etat_Futur <= Etat_1;
      Sortie_B <= '0'; --sortie de type Mealy
    end if;
  when Etat_1 => ...

  "

  when others =>
    Sortie_A <= '0'; Sortie_B <= '0';
    Etat_Futur <= Etat_0;
end case;
```

## ... description machine d'état ...


```
end process;

Mem: process (Horloge, RAZ)
begin
  if (RAZ = '1') then
    Etat_Present <= Etat_0;
  elsif Rising_Edge(Horloge) then
    Etat_Present <= Etat_Futur;
  end if;
end process;

end Comport;
```

# Exemple de machine d'état ...

## Convention graphe

 


### Entrées:

- Transmet, Actif
- Load

### Sortie:

- Load

 

## ... exemple de machine d'état ...

```
library IEEE;
use IEEE.Std_Logic_1164.all;

entity UC_Emetteur is
    port ( Transmet, Actif : in Std_Logic;
          Clock, Reset : in Std_Logic;
          Load : out Std_Logic);
end UC_Emetteur;

architecture M_Etat of UC_Emetteur is
    signal Etat_Pres, Etat_Fut : Std_Logic_Vector(1 downto 0);

    --Les constantes permettent de fixer le codage
    --Si modification : seul les constantes sont a corriger.
    constant Attent : Std_Logic_Vector(1 downto 0) := "00";
    constant Charge : Std_Logic_Vector(1 downto 0) := "01";
    constant Emet : Std_Logic_Vector(1 downto 0) := "10";

begin
```

```

--process combinatoire, calcul etat futur
Fut:process (Transmet, Actif, Etat_Present)
begin
  Etat_Futur <= Attent; -- valeur par default
  case Etat_Present is
    when Attent =>
      if Transmet = '1' then
        Etat_Futur <= Charge;
      else
        Etat_Futur <= Attent;
      end if;
    when Charge =>
      Etat_Futur <= Emet;
    when Emet =>
      if Transmet = '0' and Actif = '0' then
        Etat_Futur <= Attent;
      else
        Etat_Futur <= Emet;
      end if;
    when others =>
      Etat_Futur <= Attent;
  end case;
end process;

```

Copyright

## ... exemple de machine d'état

```

--processus de memorisation
Mem:process (Clock, Reset)
begin
  if Reset = '1' then
    -- reset asynchrone prioritaire
    Etat_Present <= Attent;
  elsif Rising_Edge(Clock) then
    Etat_Present <= Etat_Futur;
  end if;
end process;

-- equations combinatoire de sortie
Load <= '1' when Etat_Present = Charge else '0';

end M_Etat;

```

# Remarque synthétiseur PRECISION

---

- Meilleure visibilité des connexions dans la vue RTL
  - ✓ Menu "Tools" → "Set Options ..."
    - Sélectionner sous menu "Schématique Viewer"
    - Désélectionner les options
      - Show Bundled Instances
      - Show Net Buses
    - Cliquer sur "Appliquer" puis "OK"

# FIN présentation VHDL !

---

## Questions

